

$V_{CC} = 30$
 $R_1 = 25 \text{ K}\Omega$
 $R_2 = 5 \text{ K}\Omega$
 $R_C = 900$
 $R_E = 250$
 $R_L = 1 \text{ K}$
 $R_F = 1 \text{ K}$

$\beta = 100$
 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$
 V_{CEQ}, I_{CQ}
 Rectas carga
 V_{SS}
 Modelo señal pequeña
 A_v, A_i
 V_L, V_F
 i_L, i_F

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(30)(5000)}{25000 + 5000} = 5 \text{ [V]}$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(25000)(5000)}{25000 + 5000} = 4166.67 [\Omega]$$

$$I_{CQ} = \beta \left(\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right) = (100) \left[\frac{5 - 0.7}{4166.67 + (100)(250)} \right] = 14.74 \text{ [mA]}$$


$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 30 - (14.74 \times 10^{-3})(900 + 250) = 13.049 \text{ [V]}$$

Rectas carga

$$R_{AC} = (R_C \parallel R_L) = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} = \frac{(900)(1000)}{900 + 1000} = 473.68 [\Omega]$$

$$V_{CC}' = (R_{AC}) (I_{CQ}) + V_{CEQ} = (473.68)(14.74 \times 10^{-3}) + 13.049 = 20.03 \text{ [V]}$$
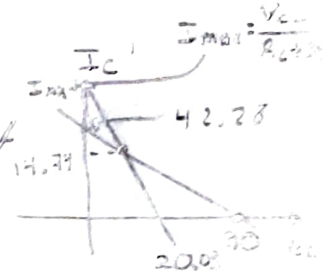
$$I_{C'} = \frac{V_{CEQ}}{R_{AC}} + I_{CQ} = \frac{13.049}{473.68} + 14.74 \times 10^{-3} = 42.28 \text{ [mA]}$$



$$V_{SS} = V_{CC}' - V_{CEQ} = 20.03 - 13.049 = 6.981 \text{ [V]}$$

$$A_v = \frac{R_C}{R_E} = \frac{900}{1.69} = 530.64$$

Nota: Cambio Fase $\therefore A_v = -530.64$

$$R_E = \frac{V_{termo}}{I_{CQ}} = \frac{0.26}{14.74 \times 10^{-3}} = 1.69$$

$$\frac{V_L}{V_F} = \left(\frac{R_{Ln}}{R_{Ln} + R_F} \right) (A_v) \left(\frac{R_L}{R_C + R_L} \right)$$

$$R_{in} = \frac{R_B R_{\pi}}{R_B + R_{\pi}} \quad r_{\pi} = \beta R_E$$



$$r_{\pi} = (100)(1.69) = 169$$


$$R_{in} = \frac{(4166.67)(169)}{4166.67 + 169} = 162.41$$

$$\frac{V_L}{V_F} = \left(\frac{162.41}{162.41 + 1000} \right) (-530.63) \left(\frac{1000}{900 + 1000} \right) = -34.02$$

$$\frac{i_L}{i_F} = - \left(\frac{R_F}{R_{Ln} + R_F} \right) (A_i) \left(\frac{R_C}{R_C + R_L} \right)$$
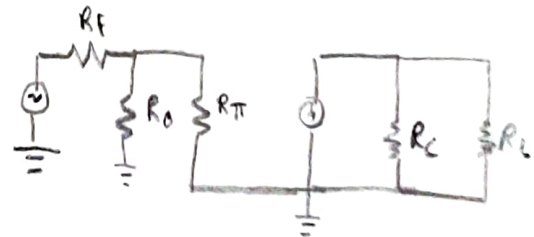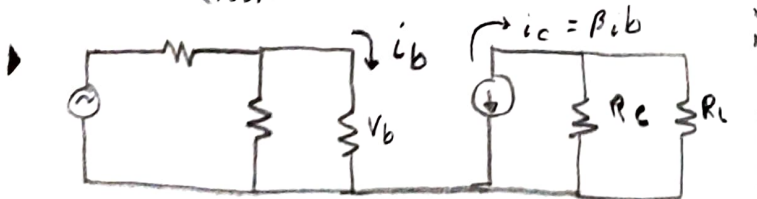
$$= - \left(\frac{1000}{162.41 + 1000} \right) (100) \left(\frac{900}{1000 + 900} \right) = -40.75$$



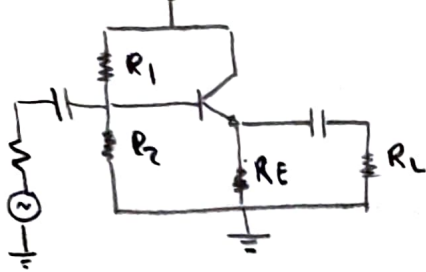

$$\begin{aligned}
 V_{CC} &= 25 \\
 R_1 &= 15 \text{ K} \\
 R_2 &= 10 \text{ K} \\
 R_E &= 500 \\
 R_C &= 250 \\
 R_F &= 500 \\
 \beta &= 100 \\
 V_{BE} &= .7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{BB} &= \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(25)(10 \times 10^3)}{15 \times 10^3 + 10 \times 10^3} = 10 \text{ [V]} \\
 R_B &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(15 \text{ K})(10 \text{ K})}{15 \text{ K} + 10 \text{ K}} = 6000 \\
 r_L &= \frac{R_E R_L}{R_E + R_L} = \frac{(500)(250)}{500 + 250} = 166.67
 \end{aligned}$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta(V_{BB} - V_{BE})}{R_B + \beta R_E} = \frac{(100)(10 - .7)}{6000 + (100)(500)} = 16.6 \text{ [mA]} \quad r_c = \frac{.026}{16.6 \times 10^{-3}} = \frac{V_{T_{emitter}}}{I_{CQ}} = 1.52$$

$$R_{\pi} = \beta(R_C + R_L) = 100(1.5 + 166.67) = 16817$$

$$R_{in} = \frac{(R_B \parallel R_{\pi})}{R_B + R_{\pi}} = \frac{(60000)(16817)}{60000 + 16817} = 4422.22$$

$$\frac{V_L}{V_F} = \left(\frac{R_{in}}{R_F + R_{in}} \right) \left(\frac{R_2}{R_E + R_2} \right)$$

// Collector común

$$= \left(\frac{4422.22}{500 + 4422.22} \right) \left(\frac{166.67}{500 + 166.67} \right) = 8.7$$

$$\frac{i_L}{i_F} = \left(\frac{R_F}{R_{in} + R_F} \right) (A_i) \left(\frac{R_E}{R_L + R_E} \right) = \left(\frac{500}{4422.22 + 500} \right) (100) \left(\frac{500}{250 + 500} \right) = 6.77 \text{ [A]}$$

// Emisor Común

$$A_v = 3 \quad R_C = \frac{1}{2} R_L$$

$$V_{CC} = 30 \text{ V}$$

$$R_L = 700 \Omega$$

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = .7 \text{ V}$$

$$R_C = \frac{1}{2} R_L$$

$$\text{if } R_C = 0$$

$$R_C = x R_L \text{ (} x > 1 \text{)}$$

$$\text{if } R_L \rightarrow \infty$$

$$R_C = x R_L \text{ (} x < 1 \text{)}$$

$$R_C = \frac{1}{2}(700) = 350$$

$$R_C \parallel R_L = \frac{(350)(700)}{350 + 700} = 233.33$$

$$R_E' = \frac{R_C \parallel R_L}{A_v} = \frac{233.33}{3} = 77.78 \Omega$$

$$R_{AC} = R_E' + (R_C \parallel R_L) = 77.78 + 233.33 = 311.11$$

$$R_{OC} = R_C + R_E' = 350 + 77.78 = 427.78$$


$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{OC} + R_{AC}} = \frac{30}{311.11 + 427.78} = 40.6 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$r_c = \frac{V_{T_{emitter}}}{I_{CQ}} = \frac{.026}{40.6 \times 10^{-3}} = .615 \Omega \quad R_E = R_E' - r_c = 77.78 - .615 = 77.1675$$

$$R_B = (.01)(\beta)(R_E) = (.01)(100)(77.1675) = 77.16$$

$$V_{BB} = V_{BE} + (1.01)(R_E)(I_{CQ}) = .7 + (1.01)(77.1675)(40.6 \times 10^{-3}) = 3.86 \text{ [V]}$$
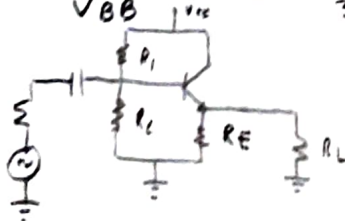
$$R_1 = \frac{V_{CC}(R_B)}{V_{BB}} = \frac{(30)(77.16)}{3.86} = 599.68 \Omega \quad R_2 = \frac{R_E}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} = \frac{77.1675}{1 - \frac{3.86}{30}} = 88.66 \Omega$$



$$I_D = I_S (e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1)$$

$$V_T = \frac{KT}{q} \quad K = 1.38 \times 10^{-23} \left[\frac{J}{K} \right]$$

$$T = 26 \times 10^{-3} = .026 [K]$$


//Voltage Térmico: $q = 1.609 \times 10^{-19} [C]$

// Interacciones Diodo


$$V_{Di} = V_T \ln \left(\frac{V_F - V_{Di+1}}{I_S R} + 1 \right)$$

$$I_D = \frac{V_F - V_D}{R}$$

// Circuitos Sujetadores

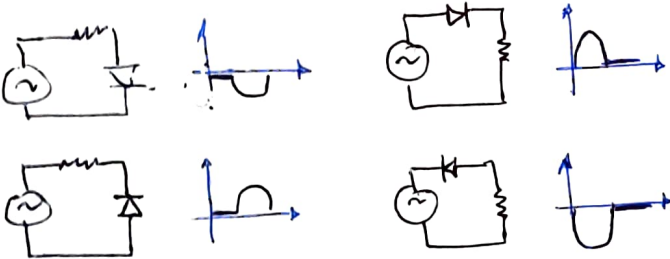

// Otra Fuente

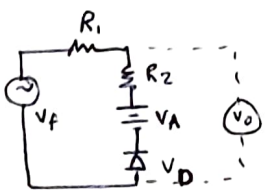

$$V_F = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + V_A + V_D$$



$$I = \frac{V_F - V_A - V_D}{R_1 + R_2}$$

$$V_D = I \cdot R_2 + V_A + V_D$$

$$\therefore V_D = \left(\frac{V_F - V_A - V_D}{R_1 + R_2} \right) R_2 + V_A + V_D ; V_D = V_A + V_D$$



// Circuitos Lógicos

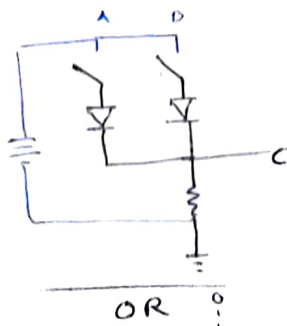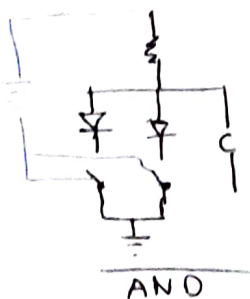

// Espejado

$$V_D = V_T \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right)$$


$$V_T = \eta V_T = (\eta)(26 \times 10^{-3})$$

$m = mil = 10^{-3}$
 $\mu = micro = 10^{-6}$
 $n = nano = 10^{-9}$
 $p = pico = 10^{-12}$

// Versiones Complejas

$$V_F = I_D R + V_{D_{ON}}$$

$$I_D = \frac{V_F - V_{D_{ON}}}{R}$$

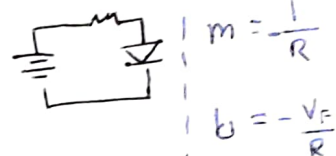

// Superposición / Diodo como Resistencia

$$I_D = \frac{V_F - V_{D_{ON}}}{R} = \dots [A]$$

$$R_{AC} = \frac{.026}{\dots} = \dots [A]$$


$$V_D = \frac{V_{F2}(R_{AC})}{R + R_{AC}} = \frac{(\dots \times 10^{-6})(\dots)}{R + R_{AC}} = \dots$$

$$= \left[\dots \right]_{\text{diodo}} + \dots \sin \omega t [V]$$


$$\omega = 2\pi f C$$

// Circuitos Sujetadores

$$V_{rms} = \frac{V_P}{\sqrt{2}}$$

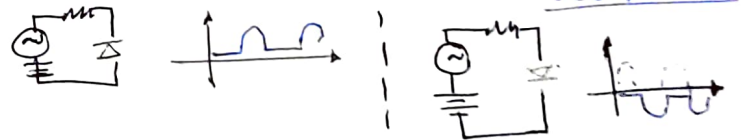


// SUJE PICO

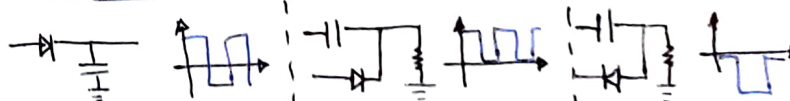

// Multiplicador




// Señal Cuadrada

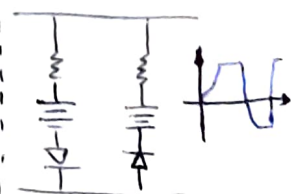

// Puente Diodos



Circuito Rectificador

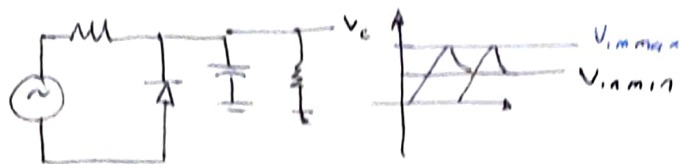

$$V_{in min} = V_{in max} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau = RC = \text{tiempo}$$

Disminu size capo \rightarrow Aumen Frecuen \rightarrow se hace con Diodo

Versión Lineal/4 (Medio Ondo)

$$C = \frac{V_{in max}}{(V_{in max} - V_{in min}) R f}$$


Con Tap Central



$$C = \frac{V_{in max}}{(V_{in max} - V_{in min}) (2)(R)(f)}$$

$$V_{rizo} = V_{in max} - V_{in min}$$

Zener

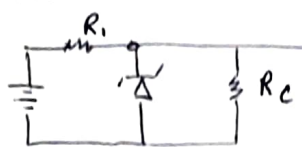

$$R_1 = \frac{V_F - V_Z}{I_Z + I_{RC}}$$

$$R_{1 max} = \frac{V_{F min} - V_Z}{I_{Z min} + I_{Z max}}$$

// Considero $I_{Z min} = 10\% I_{Z max}$


$$I_{RC} = \frac{V_Z}{R_C}$$

$$R_{1 max} = \frac{V_{F min} - V_Z}{(-1) I_{Z max} + I_{C max}}$$

$$R_{1 min} = \frac{V_{F max} - V_Z}{I_{Z max} + I_{C min}}$$

$$\therefore I_{Z max} = \frac{I_{C min} (V_Z - V_{F min}) + I_{C max} (V_{F max} - V_Z)}{V_{F min} - (-1) V_Z - (-1) V_{F max}} \quad R_1 = \frac{V_{F max} - V_Z}{I_{Z max} + I_{Z min}}$$

Fuente Alimentación

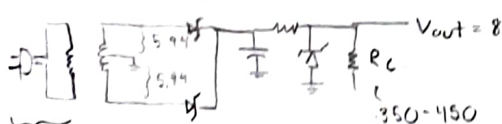

117 $\pm 15\%$

$$V_{F min} = 117 - (117 \times 15) = 94.45$$

$$V_{F max} = 117 + (117 \times 15) = 134.45 \text{ [Vrms]}$$

$$I_{C min} = 0.35 \text{ A}$$

$$I_{C max} = 0.45 \text{ A}$$

$$V_{in min} = V_{in} + (V_{in} \times \%) = 8 + (8 \times 2) = 9.6 \text{ [Vrms]}$$

$$\rightarrow V_{in max pico} = \frac{9.6}{\sqrt{2}} = 6.79$$

// Tap Central

$$V_{pico min} = 6.79 \times 2 = 13.58$$

// Rel. Trans

$$\eta = \frac{V_{F min}}{V_{pico min}} = \frac{94.45}{13.58} = 7.37$$

$$V_{pico max} = \frac{V_{F max}}{\eta} = \frac{134.45}{7.37} = 18.36$$

$$V_{in max} = \left(\frac{18.36}{2} \right) (\sqrt{2}) = 12.99$$

$$I_{Z max} = \frac{(0.350)(8 - 9.6) + (-1)(0.44 - 8)}{9.6 - (-1)(8) - (-1)(12.99)} = 1.53 \text{ [A]}$$

$$R_1 = \frac{12.99 - 8}{1.53 + (350 \times 10^{-3})} = 2.65 \text{ [}\Omega\text{]}$$

// Iteraciones

$$V_{D1} = (1.75)(26 \times 10^{-3}) \ln \left(\frac{3 - V_{D1}}{(200)(800 \times 10^{-9})} + 1 \right) = 0.333$$


$$V_{D1} = (\dots) \ln \left(\frac{3 - 0.333}{(200)(800 \times 10^{-9})} + 1 \right) = 0.331$$

$$I_0 = \frac{3 - 0.331}{200} = 0.013 \text{ [A]}$$

$$I_Z = 500 \text{ [nA]}$$

$$\eta = 1.75$$
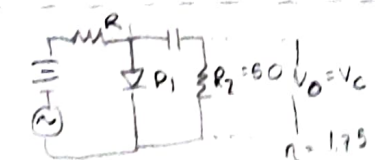
$$V_F = 3 \text{ V} \quad R = 200 \Omega$$



$$I_Z = 750 \text{ [nA]} \quad V_{F_s} = 5 \text{ sen wt [mV]}$$

$$R_1 = 250 \Omega$$

$$V_{F_s} = 5 \text{ V}$$


$$C = 10 \text{ pF}$$

$$\omega = 10^3 \text{ [rad/s]}$$

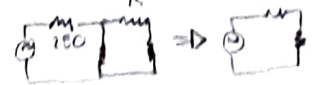a) DC

$$V_D = \eta V_T \ln \left(\frac{V_F - V_D}{R_{IS}} + 1 \right) = (1.75)(26 \times 10^{-3}) \ln \left(\frac{5 - V_D}{(200 \times 10^{-9}) / (250)} + 1 \right) = 0.439$$

$$I_0 = \frac{V_F - V_{D1}}{200} = \frac{5 - 0.439}{200} = 0.0229 \text{ [A]}$$



b) AC

$$R_{AC} = \frac{V_T}{I_{0A}} = \frac{26 \times 10^{-3}}{0.0229} = 1.1354 \text{ [}\Omega\text{]}$$

* Capacitor

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(10^3)(10^{-12})} = 10^9 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$V = \frac{(V_{F_s})(R_{AC})}{(R_1 + R_{AC})} = 5 \text{ sen wt + [Diodo]}$$

$R_{AC} = \frac{V_T}{I_0}$
El equivalente

Formulario

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} \quad \left| \quad R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right| \quad \triangleright I_{CQ} = \beta \left(\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right)$$


$$\triangleright V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

// Recta Carga

$$R_{AC} = (R_C \parallel R_L) = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$$

$$\bullet I_{C'} = \frac{V_{CEQ}}{R_{AC}} + I_{CQ}$$
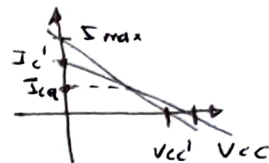
$$\bullet I_{max} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$



$$\bullet V_{CC'} = (R_{AC})(I_{CQ}) + V_{CEQ}$$

$$\triangleright V_{DS} = V_{CC'} - V_{CEQ}$$

$$\triangleright A_V = \frac{R_C}{R_E}$$

$$\leftarrow R_C = \frac{V_{Térmico}}{I_{CQ}}$$


$$\bullet A_i = \beta =$$

$$\triangleright \frac{V_L}{V_F} = \left(\frac{R_{Ln}}{R_{Ln} + R_F} \right) (A_V) \left(\frac{R_L}{R_C + R_L} \right)$$


$$R_{Ln} = \frac{R_B R_{\pi}}{R_B + R_{\pi}}$$

$$r_{\pi} = \beta R_E$$
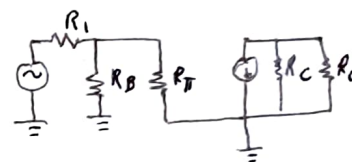
$$\triangleright \frac{I_L}{I_F} = - \left(\frac{R_F}{R_{Ln} + R_F} \right) (A_i) \left(\frac{R_C}{R_C + R_L} \right)$$



// Colector Común

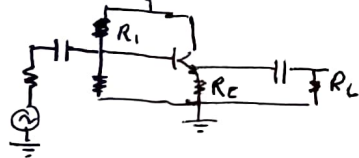

$$\bullet V_{BB} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\bullet R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\bullet R_L = \frac{R_E R_L}{R_E + R_L}$$

$$\bullet I_{CQ} = \beta \left(\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right) \rightarrow r_e = \frac{V_{Térmico}}{I_{CQ}}$$

$$\bullet R_{\pi} = \beta (R_E + R_L) \rightarrow R_{Ln} = \frac{(R_B)(R_{\pi})}{R_B + R_{\pi}}$$

$$\frac{V_L}{V_F} = \left(\frac{R_{Ln}}{R_F + R_{Ln}} \right) \left(\frac{R_2}{r_e + R_2} \right)$$

// No tiene ganancia en voltage

$$\frac{I_L}{I_F} = \left(\frac{R_F}{R_{Ln} + R_F} \right) (A_i) \left(\frac{R_E}{R_E + R_L} \right)$$

// Emisor Común

$$\bullet R_C \parallel R_L = \frac{(R_C \parallel R_L)}{R_C + R_L}$$

$$R_C' = \frac{R_C \parallel R_L}{A_V}$$

$$R_{AC} = R_E' + (R_C \parallel R_L)$$

$$R_{DC} = R_C + R_C'$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{DC} + R_{AC}}$$

$$r_e = \frac{V_{Térmico}}{I_{CQ}}$$

$$R_E = R_E - r_e$$

$$R_B = (0.01)(\beta)(R_E)$$

1.0 BVC \rightarrow Current volt

Colector \rightarrow Current

Emisor \rightarrow Voltage

GANANCIA

$$V_{BB} = V_{BE} + (0.01)(R_E)(I_{CQ}) \quad \left| \quad R_1 = \frac{(V_{CC})(R_B)}{V_{BB}} \right|$$


$$R_2 = \frac{R_E}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}}$$

// Base Común

$$V_{BB} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \quad R_B = R_1 \parallel R_2$$


$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$
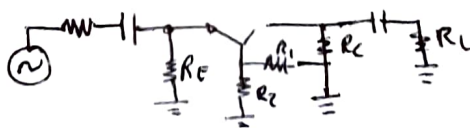
$$I_{CQ} = \beta \left(\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right)$$



$$\bullet V_{CC} = I_C R_C + V_{CB} + V_{BE} + I_E R_E$$

// En AC

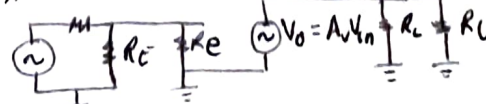

$$\left. \begin{aligned} V_o &= i_c R_C \\ V_{in} &= i_e R_E \end{aligned} \right\} \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_C}{R_E} = A_V$$

$$\therefore A_i \approx 1 = \frac{i_c}{i_e}$$

$$A_{in} = i_e$$

$$I_o = i_c$$