

FET

Wednesday, October 23, 2019 7:58 AM


// Field Effect Transistor (Transistor de Efecto de campo)

- Es un dispositivo electrónico que funciona como una fuente de corriente controlada por voltaje

// Características del FET

- El dispositivo tiene una alta impedancia a la entrada
∴ Inmune a las variaciones de entrada del dispositivo
- Inmune a las variaciones de temperatura
- Son sensibles a las descargas electroestáticas
 - ↳ Teoría Electroestática

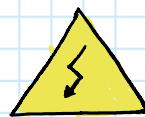- Materiales que disipan cargas electroestáticas
- Teoría del transporte de materiales electrónicos
- Manejo de materiales en
 - * centros de producción
 - * centros de servicio
 - * centros de distribución



// Tipos de FET


- JFET \triangleq Junction FET
- MOSFET \triangleq Metal Oxide Semiconductor FET
 - Enhanced FET
 - Depletion FET

↳ Circuitos Digitales

- Depletion FET

- IGFET \triangleq Isolated Gate FET


► Principio de Operación (FET)

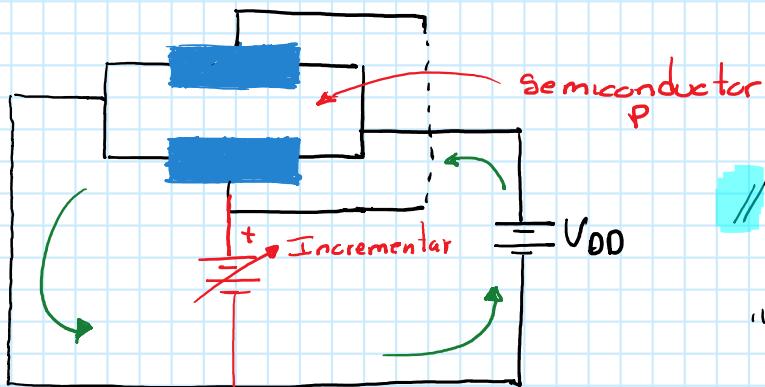


Semiconductor N

// La fuente de voltaje que controlará el "canal" reduciendo así la corriente

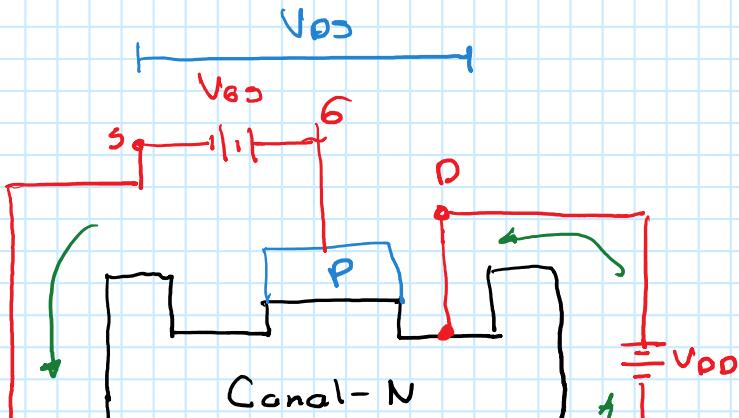- Todos los FET son fuentes de corriente controladas por voltaje
- El Mosfet es un semiconductor de metal óxido
- Tienen 3 terminales:
 - ① G - Gate (Base)
 - ② D - Drain (Colector)
 - ③ S - Source (Emisor)
- Esquema:




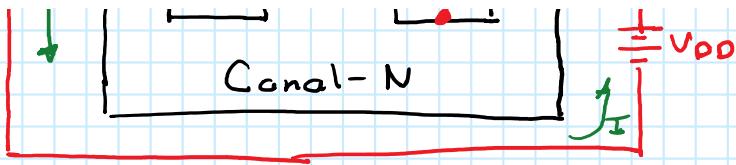• $V_{pinchoff} \triangleq$ Voltage Umbral
 • Mientras que el $V_{GS} < V_{pinchoff}$
 $\therefore I_D \neq 0$
 • Currento nulo



• Cuando el $V_{GS} > V_{pinchoff}$
 $\therefore I_D \triangleq$ Comienza a flujo corriente.

• Gráfica

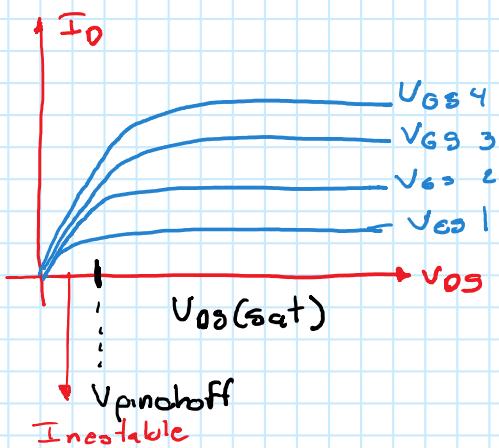

• La $I_D \triangleq$ Corriente de Drain no depende de V_{DS} , depende del V_{GS}

• La ecuación característica del MOSFET es:

$$\text{if } V_{GS} > V_{pinchoff}$$

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_{pinchoff})^2 \quad \therefore I_{D0} \triangleq \text{Constante en } V_{DS}$$

$$K_n \triangleq \text{Valor dado por el fabricante} = \frac{\omega M_n C_{ox}}{2L}$$

$W \triangleq$ Ancho del dispositivo

$M_n \triangleq$ Movilidad electrón

$C_{ox} \triangleq$ Capacidad dispositivo

$L \triangleq$ Longitud del canal

NOTA:

$K_n \triangleq$ Depende del fabricante

$V_{pinchoff} \triangleq$ Threshold


} Datos
Fabricante

• Curva Característica del MOSFET




• I_D $V_{TH} \stackrel{\Delta}{=} \text{Empieza en el origen}$


// Símbología MOSFET

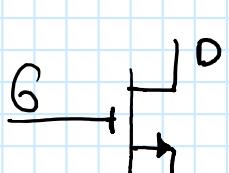

CANAL - N

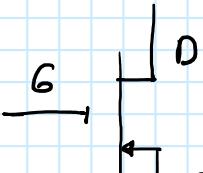

CANAL - P

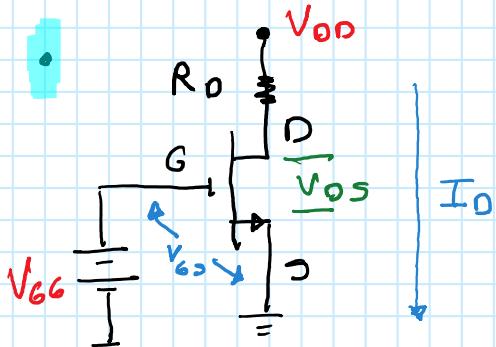

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS}$$

↓
Ecuación
Carga

$$I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$


• El V_{DS} , I_{DQ} y V_{DSDQ}

← DATOS A CALCULAR

Características

Wednesday, October 30, 2019

7:31 AM

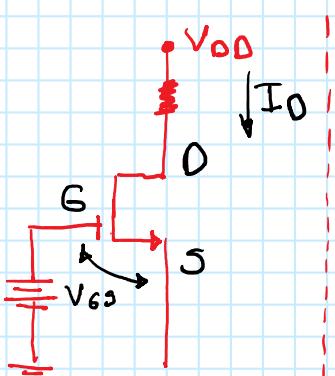

$V_T \triangleq$ Voltaje de threshold (Umbral)


$K \triangleq$ Dado por fabricante

- Conduce cuando

$$V_{GS} \geq V_T$$

- El MOSFET está en una región llamada saturación cuando


$$V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

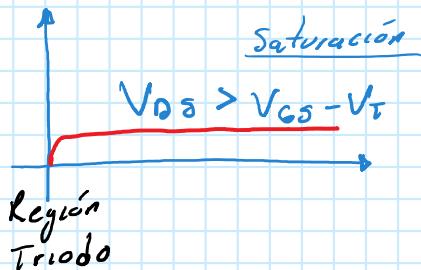

- El MOSFET a través del $V_{GS} \rightarrow I_{DQ}$, V_{DSQ}

$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

① Ejemplo "Circuito MOSFET"

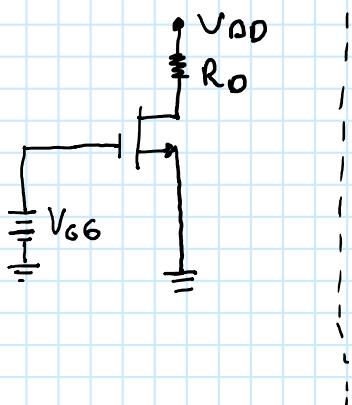

DATOS

$$V_{GS} = 6 \text{ V}$$

$$V_{DD} = 20 \text{ [v]}$$


$$R_0 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_T = 1.5 \text{ V}$$

$$K = 7.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$V_{GS} = V_{GS}$$
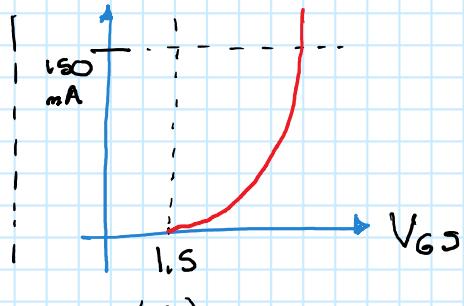
$$\begin{aligned} I_D &= K (V_{GS} - V_T)^2 \\ &= 7.5 \times 10^{-3} (6 - 1.5)^2 \\ &= .151875 \text{ [A]} \end{aligned}$$




$$= .151875 [A] \cancel{\cancel{}}$$



• $V_{DS} = I_D Q R_D + V_{DS}$;

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - I_D Q R_D \\ &= 20 - (.150)(1000) \\ &= -130 [V] \cancel{\cancel{}} \\ &\quad \text{(Está saturado)} \end{aligned}$$

Modelo | $I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$

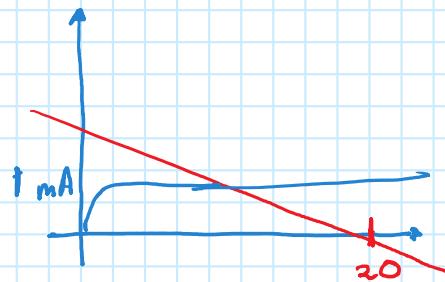


EXTRA

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{K}} = \sqrt{\frac{10 \times 10^{-3}}{7.5 \times 10^{-3}}} + 1.5 = 2.65 [V] \cancel{\cancel{}}$$

$I_D = 10 [mA]$

$V_{DSQ} = 10 [V]$

* Mitad del máximo

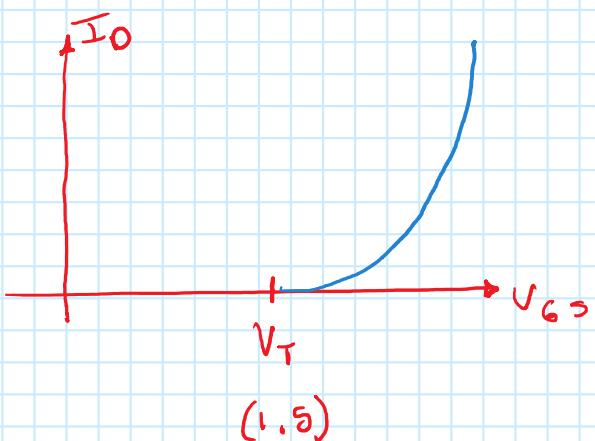

• $I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

• If $V_{GS} < V_T \therefore I_D = 0$

Máxima Corriente

$$I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

$$\frac{V_{DD}}{R_D} = -\frac{20}{1000} = .020 [A]$$

Ecuación Característica

Monday, November 4, 2019 7:35 AM

Ecuación Características


$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{TH})^2$$

- El V_{TH} → Lo obtenemos de la hoja de datos característicos

- Para obtener k → $g_f s \rightarrow$ Valor Padrón a una corriente dada

$$k_n = \frac{g_f s^2}{(4)(I_D)} = \frac{100 \times 10^{-6} [\text{mOhs}]}{(4)(200 \times 10^{-3})} = 12.5 \times 10^{-9} \cancel{\text{}}$$

\uparrow
 $I_D = 200 [\text{mA}]$

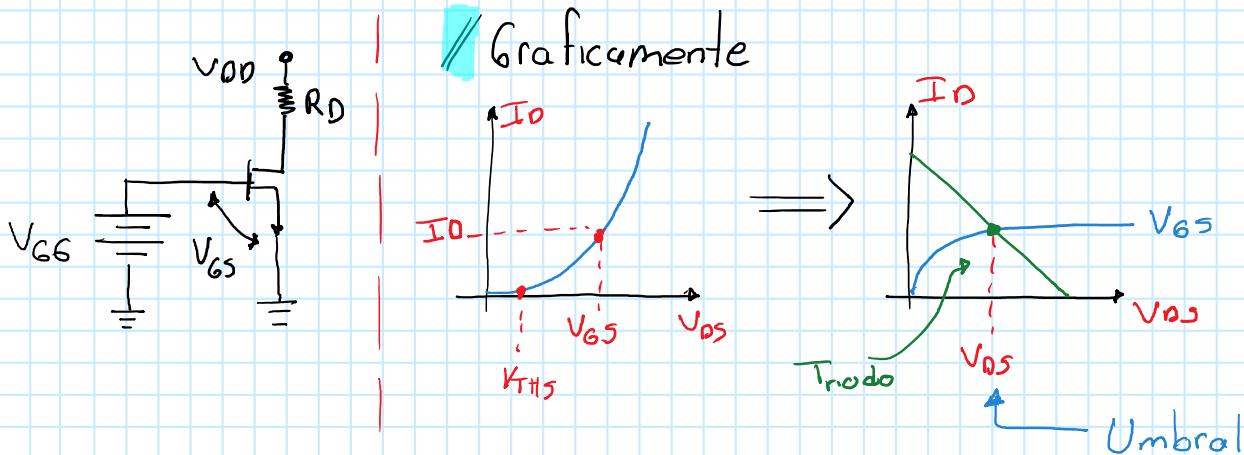

$$\begin{aligned}
 & V_{GG} = V_{GS} + I_D R_S ; \quad V_{GS} = V_{GG} - I_D R_S \\
 & \text{Ecuación Característica} \\
 & I_D = k_n (V_{GS} - V_{TH})^2 \\
 & = k_n [(V_{GG} - I_D R_S) - V_{TH}]^2 \\
 & = K \cdot [1/(1 + T \cdot \alpha)^2 + 1]^2
 \end{aligned}$$

$$= K_n \left[(V_{GG} - I_0 R_S)^2 + V_{TH}^2 \right. \\ \left. - 2 (V_{GG} - I_0 R_S) V_{TH} \right]$$

$$\therefore I_0 = K_n \left[V_{GG}^2 - 2 I_0 R_S V_{GG} + I_0^2 R_S^2 + V_{TH}^2 \right. \\ \left. - 2 V_{GG} V_{TH} + 2 I_0 R_S V_{TH} \right]$$



$$O = (I_0 R_S)^2 - 2 R_S I_0 (V_{GG} + V_{TH}) - \frac{I_0}{K_n} + (V_{GG} - V_{TH})^2$$

$$A = R_S^2 \quad B = - [2 R_S (V_{GG} - V_{TH}) + \frac{1}{K_n}]$$

$$C = (V_{GG} - V_{TH})^2$$


Forma: $O = A x^2 + B x + C$

// Graficamente

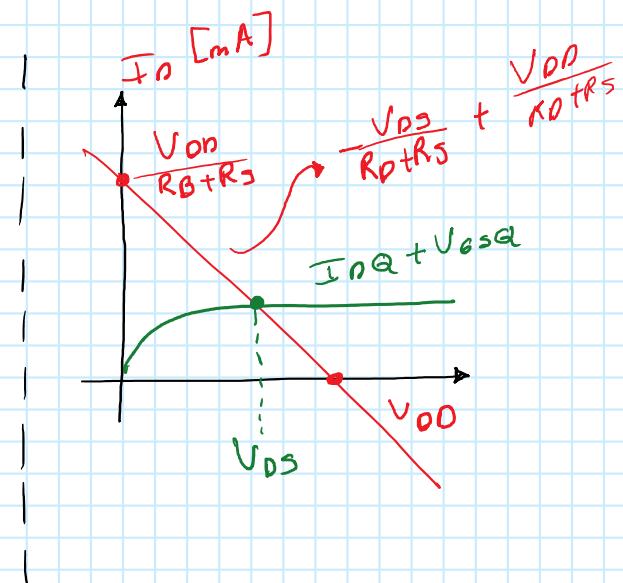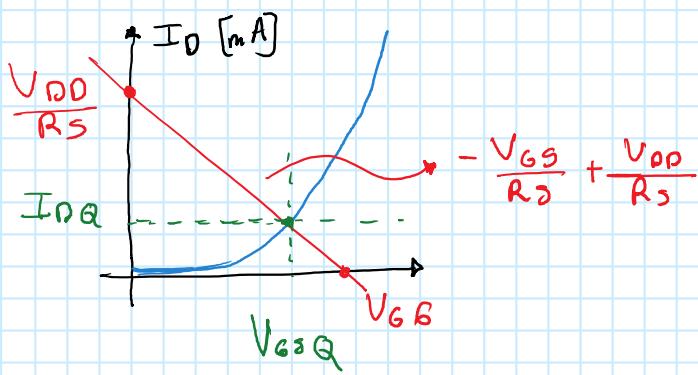


Ejercicio

miércoles, 6 de noviembre de 2019 7:31

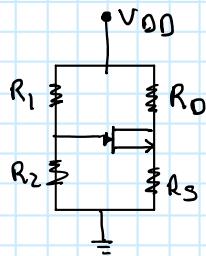
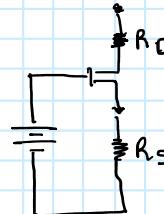
$$V_{GS} = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2}$$



$$V_{CE} = V_{GS} + I_0 R_S$$

$$V_{GS} = V_{CE} - I_0 R_S$$

// Calcular el valor de k (A partir hoja datos)

$$\begin{cases} V_T \\ gfs \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} k = \frac{gfs^2}{I_0} \\ \text{Hoja de datos} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{if tenemos el} \\ \text{valor de } k_n \end{array}$$

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{TH})^2, \quad I_D = k_n ([V_{GS} - I_0 R_S] - V_{TH})^2$$

$$A = R_S^2$$

$$B = - \left[2 R_S (V_{GS} - V_{TH}) + \frac{1}{k_n} \right]$$

$$C = (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$\therefore I_D = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$


► I_{D1}, I_{D2}

$$\begin{cases} V_{GS1} = V_{GS} - I_{D1} R_S \\ V_{GS2} = V_{GS} - I_{D2} R_S \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} V_{GS} > V_{TH} \\ V_{GS} < V_{TH} \end{array} \right.$$


// Calculamos V_{DS}

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DSQ} (R_D + R_s) \quad \left| \begin{array}{l} \text{// Saturación del MOSFET} \\ V_{DSQ} > V_{GS} - V_{TH} \end{array} \right.$$

// Apartado gráfico

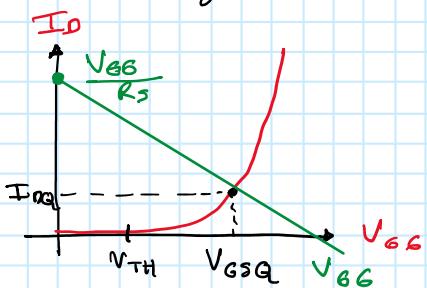

// Para obtener V_{GS} gráfico

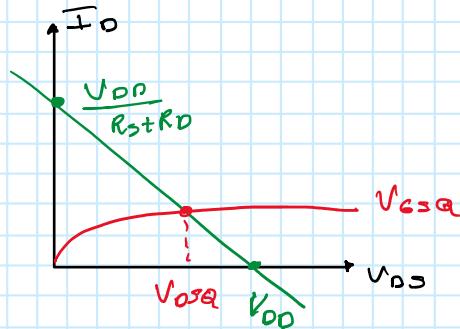

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D (R_S + R_D)$$

// Para obtener V_{GS} grafico



$$V_{GS} = V_{GS} + I_D R_S$$

$$\hookrightarrow I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S} + \frac{V_{DD}}{R_S}$$

V_{DD}

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$
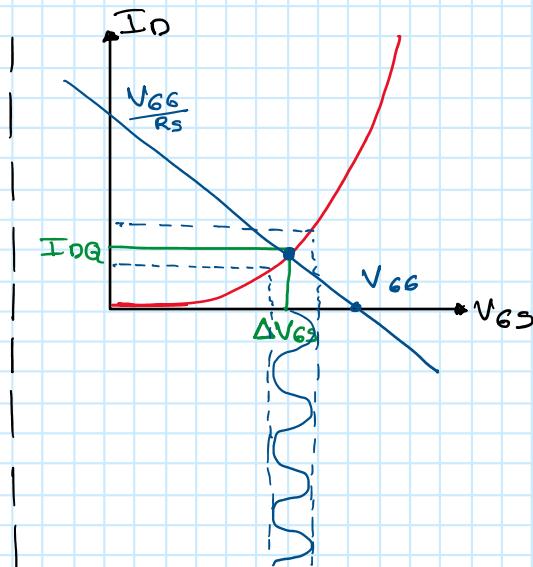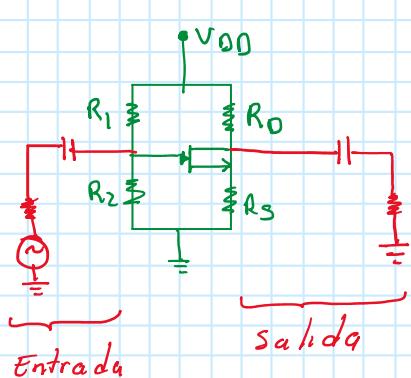
$$I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D + R_S} + \frac{V_{DD}}{R_D + R_S}$$




$$\frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} = \frac{d I_D}{d V_{GS}} = \frac{2 k_n (V_{GS} - V_{TH})}{g_m}$$

$\left. \begin{array}{l} g_m \triangleq \text{Transconductancia} \\ \text{del MOSFET} \end{array} \right\}$

$$\hookrightarrow I_D = k_n (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_D = g_m V_{GS} ; I_D = (g_m) V_{GS}$$

// Modelo con señal pequeña

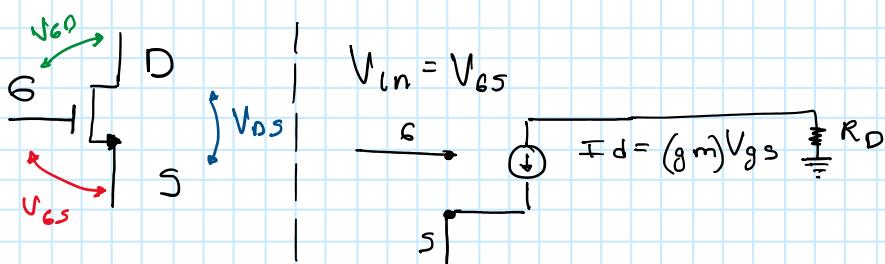

$$V_{in} = V_{GS}$$


$$V_D = I_D R_D$$

$$V_o = (g_m) V_{GS} R_D$$


$$\left. \begin{array}{l} V_{in} = V_{GS} \\ \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{V_{GS} (g_m) R_D}{V_{GS} s} \end{array} \right\}$$

$$\therefore \frac{V_o}{V_{in}} = (g_m) R_D$$

// Esquema

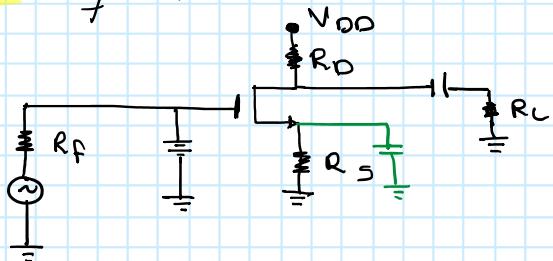

// En señal pequeña

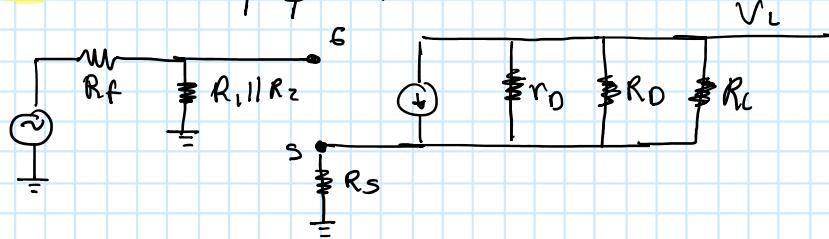

$$V_{in} = V_{GS} + i_D R_S$$

$$V_L = \underbrace{(r_o || R_D || R_L)}_{R_o} i_D$$

$$\frac{V_L}{V_{in}} = \frac{(gm)V_{GS}(R_D || R_L)}{V_{GS} + gm(V_{GS}R_S)} = \frac{V_{GS}(gm)(R_D || R_L)}{V_{GS}(1 + gmR_S)}$$

$$\frac{V_L}{V_{in}} = \frac{(R_D || R_L)}{\frac{1}{gm} + R_S} \xrightarrow{\text{Capacitor}} ; \quad \frac{V_L}{V_{in}} = gm(R_D || R_L)$$

NOTA!

$$gm = 2k_n(V_{GS} - V_{TH})$$

$$Id = k_n(V_{GS} - V_{TH})^2 ; \quad \frac{Id}{k_n} = (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$V_{GS} - V_{TH} = \sqrt{\frac{Id}{k_n}}$$

$$gm = 2k_n\left(\sqrt{\frac{Id}{k_n}}\right) ; \quad gm^2 = 4k_n^2\left(\frac{Id}{k_n}\right)$$


$$gm = 4k_n Id ; \quad k_n = \frac{gm^2}{4Id}$$

$$gm = g_f s$$

Ejercicio

Lunes, 11 de noviembre de 2019 7:54

Ejercicio Mosfet

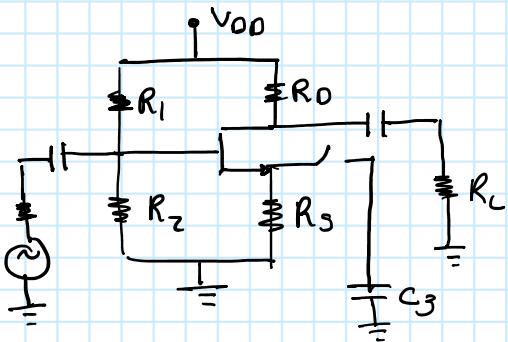

Valores

$$R_s = 250 \Omega$$

$$V_{DDO} = 30 \text{ V}$$

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 27 \text{ k}\Omega$$

$$R_f = 500 \Omega$$

$$R_2 = 3 \text{ k}\Omega$$

$$V_T = 4 \text{ V}$$

$$R_D = 1150 \Omega$$

$$K_n = 0.125 \left[\frac{A}{\text{V}^2} \right]$$


- a) I_{DQ} , V_{GSQ} , V_{DSQ}

$$V_{GS} = \frac{(V_{DD})(R_2)}{V_{DD}} = \frac{(30)(3)}{(30)} = 3 \text{ V}$$

→ En DC



Solución gráfica

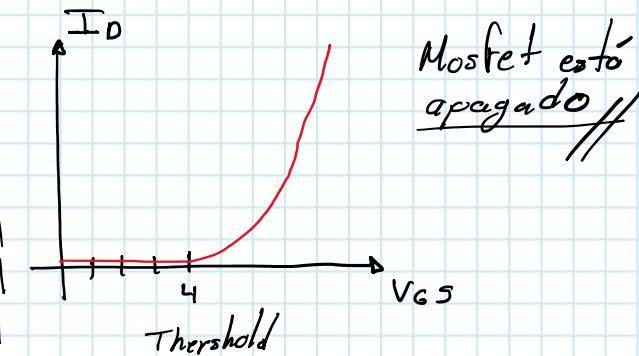

$$V_{GS} = V_{GS} + I_D R_S$$

$$\therefore I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S} + \frac{V_{GS}}{R_S}$$

if $R_1 = 21 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 9 \text{ k}\Omega$ y $V_{DD} = 9 \text{ V}$ // Cambiar valores


$$\bullet V_{GS} = \frac{(30)(9000)}{21000 + 9000} = 9$$

$$\bullet I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S} + \frac{V_{GS}}{R_S}$$

if $V_{GS} = 0$ if $V_{GS} = 0$

$$\therefore \frac{V_{GS}}{R_S} = 250$$

$$\therefore \frac{V_{GS}}{R_S}$$

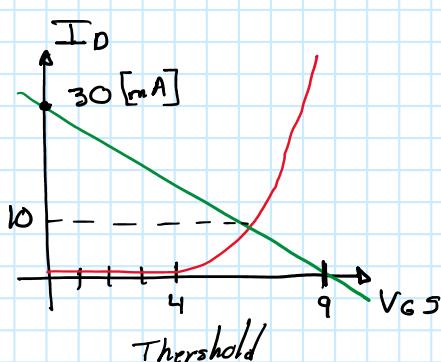

$$A = R_S^2$$


$$B = -[2R_S(K_n - V_{GS}) + \frac{1}{m}]$$

$$\bullet T_+ = 9 \text{ V} \quad - \quad \sim 7.1 \text{ V}$$

$$\bullet I_D = \frac{q}{250} = 30 \text{ mA}$$

$$B = -[2R_S(K_n - V_{GG}) + \frac{1}{m}]$$

$$C = (V_{TH} - V_{GG})^2$$

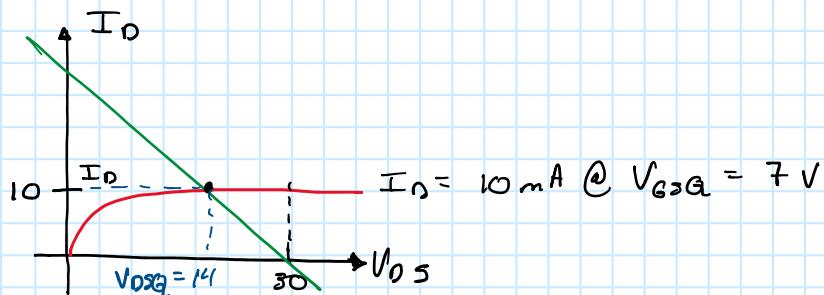


$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S) \quad | \quad I_{D\max} = \frac{30}{1400} = 21.42 \text{ mA}$$

$$I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D + R_S} + \frac{V_{DD}}{R_D + R_S}$$

b) Calcular g_m

$$\frac{V_C}{V_F}$$

c) I_{DA}, V_{GSG}

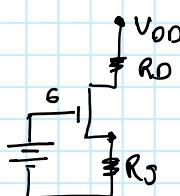

$$V_{GG} = 9 \text{ V}$$

$$V_{GG} = V_{GS} + I_D R_S ; V_{GS} = V_{GG} - I_D R_S$$

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_D = K_n ([V_{GS} - I_D R_S]^2 - 2(V_{GS} - I_D R_S)V_{TH} + V_{TH}^2)$$

Mágina Algebraica ...

$$0 = I_D^2 R_S^2 - 2V_{GG} I_D R_S + 2V_{TH} I_D R_S + V_{TH}^2 - 2V_{GG} V_{TH} + V_{GG}^2 - \frac{I_D}{K_n}$$

// Reducción

$$A = R_S^2$$

$$C = (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$B = -2V_{GG} R_S + 2V_{TH} R_S - \frac{1}{K_n}$$

$$= V_{GG}^2 - 2V_{GG} V_{TH} + V_{TH}^2$$

// Vabre del circuito

$$\cdot V_{DD} = 30 \quad \cdot R_1 = 21 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 9 \text{ k}\Omega \quad | \quad V_{TH} = 4 \text{ V} \quad V_{GG} = 9$$

$$\cdot R_D = 1150 \text{ }\Omega \quad \cdot R_S = 250 \text{ }\Omega \quad R_L = \quad | \quad K_n = .125 \frac{A}{V^2}$$

$$A = (r_{in} A)^2$$

$$A = (250)^2$$

$$B = -2(4)(250) + (2)(4)(250) \left(-\frac{1}{125}\right) = -2508$$

$$C = 25$$


$$I_D = \frac{-B \pm \sqrt{(-B)^2 - 4AC}}{2A} \quad \begin{cases} I_{D1} = 21.6 \text{ [mA]} \\ I_{D2} = 18.4 \text{ [mA]} \end{cases}$$

NOTA: Tomar la corriente positiva o la más pequeña


$$V_{GS} = V_{G6} - I_D R_S = 9 - (18.4 \times 10^{-3}) / 250 = 4.4 \text{ [V]} \quad \cancel{\text{}}$$

$$I_S \quad V_{GS} > V_{TH}$$
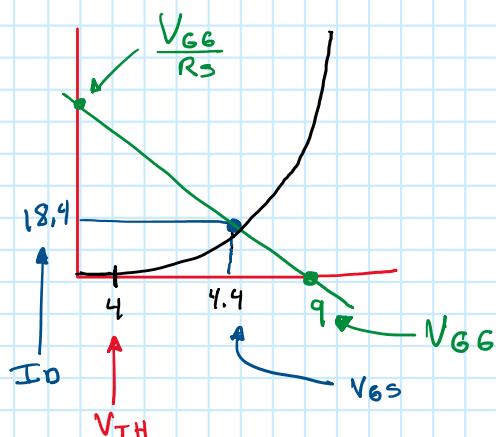
$$\therefore V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S) \\ = 30 - (18.4 \times 10^{-3})(1400) = 4.24 \text{ [V]} \quad \cancel{\text{}}$$



b) Calcular g_m

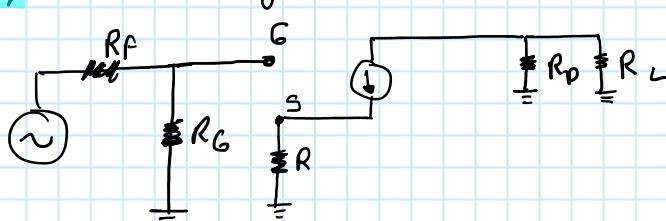

$$g_m = k_m / (V_{GSQ} - V_{TH}) \\ = .125(4.4 - 4) = \\ = 0.05 \text{ [mohm]}$$

$$R_{in} = R_G = R_1 // R_2$$

$$c) \frac{V_C}{V_f}$$

$$A = (R_D // R_L)$$

$$(10000) / (1150)$$

SIN CAPACIT

Vf

SIN CAPACIT

$$A_v = \frac{(R_D \parallel R_L)}{\frac{1}{g_m} + R_L} = \frac{(1000)(1150)}{\frac{1}{.05} + 1000} = 1.98 \cancel{}$$

↓
solo una
parte

CON CAPACITOR

$$A_v = g_m (R_D \parallel R_L) = (.05)(534.88) = 26.74 \cancel{}$$

$$\frac{V_L}{V_f} = \left(\frac{R_{in}}{R_f + R_{in}} \right) (A_v) = \left(\frac{534.88}{500 + 534.88} \right) (26.74) = 13.68 \cancel{}$$

↑
con capacitor


↑
Total //

MOSFET as switch




viernes, 15 de noviembre de 2019

7:32

Circuito Inversor

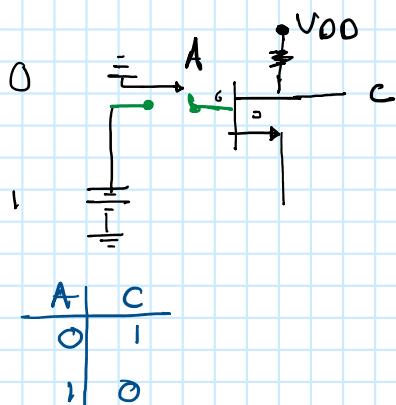


Compuerta NAND

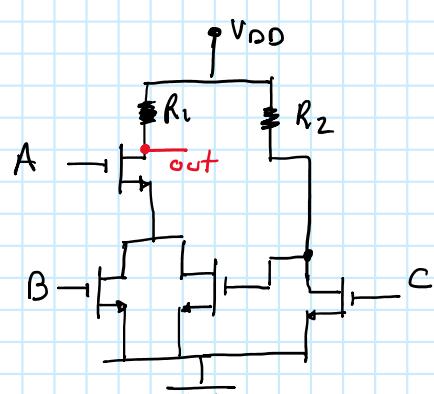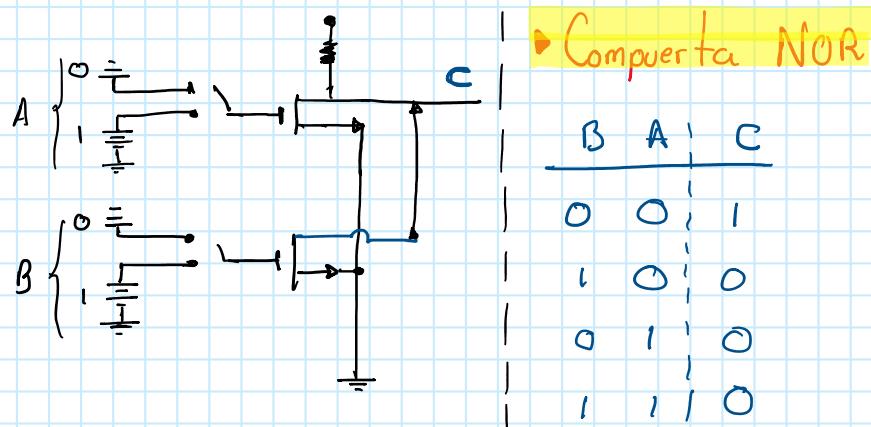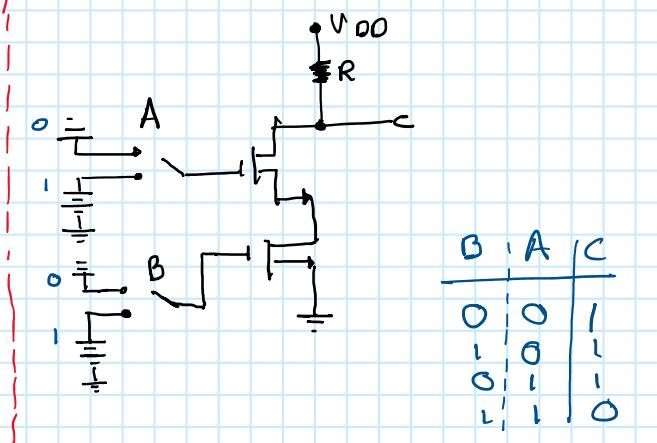

C	B	A	OUT
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

TAREA

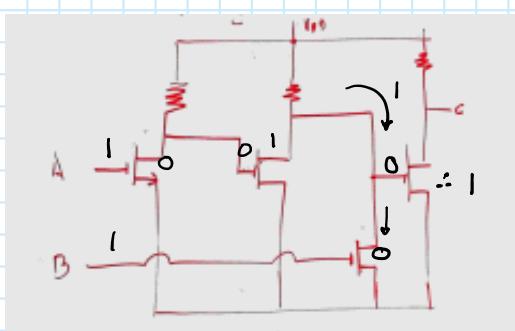

// A que circuito lógico corresponde




B	A	\bar{A}	NOR	Result
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	0	0	0

NOR	
00	1
01	0
10	0
11	0




B	A	C
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0

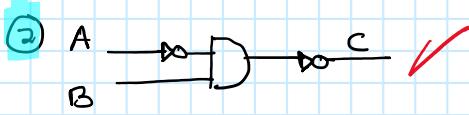

B	A	AND	Result
0	1	0	1
0	0	0	1
1	-	-	0
1	0	0	1

AND
00
01
10
11

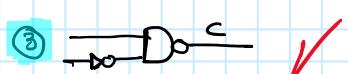

B	A	\bar{B}	NAND
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1

B	A	NOR	AND	Result
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1