
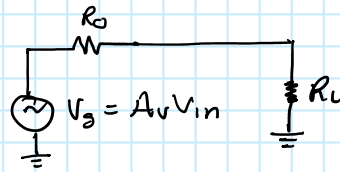


Amplificador Operacional

Friday, 22 November 2019

7:39 AM

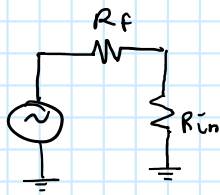


$$V_L = i_L R_L$$

$$V_o = i_L R_o + i_L R_L ; i_L = \frac{V_o}{R_o + R_L} ; V_L = V_o \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

$$V_L = V_{in} A_v = \frac{R_L}{R_o + R_L} \rightarrow V_{in} = i_m R_{in}$$

$$V_L = i_{in} R_f + i_{in} R_{in} ; i_m = \frac{V_f}{R_f + R_{in}} ; V_{in} = \left(\frac{V_f}{R_f + R_{in}} \right) (R_{in})$$
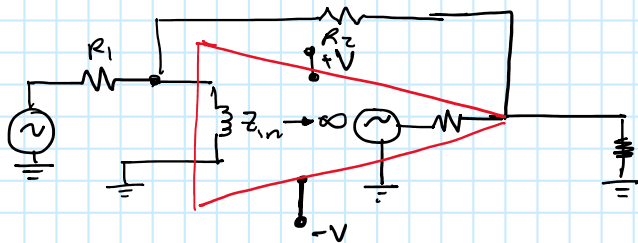
$$\therefore \frac{V_L}{V_f} = \left(\frac{R_{in}}{R_f + R_{in}} \right) \left(A_v \right) \left(\frac{R_L}{R_o + R_L} \right) = A_v$$



$$A_v = \frac{R_2}{R_1}$$