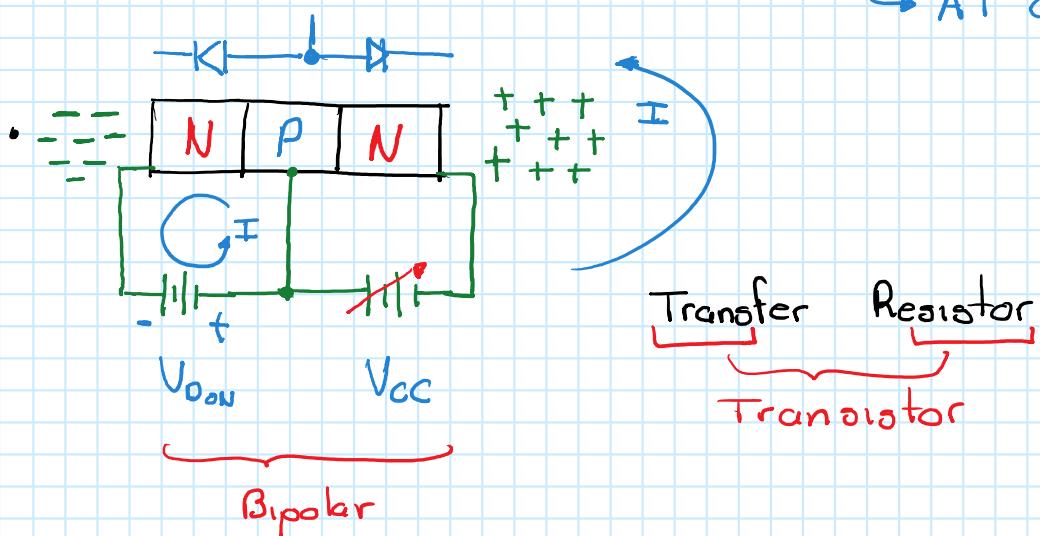


- Transistor Bipolar de Juntura (Unión) | Definición
- Bipolar Junction Transistor (BJT)



- Se inventó en 1947 → NOBEL 1956

- John Bardeen - Walter H. Brattain }  
 - William Shockley }  
 Bell Telephone  
 Company  
 ↳ AT & T





### ► Transistor Bipolar


#### ► NPN

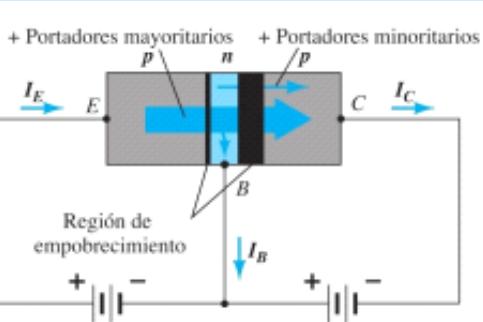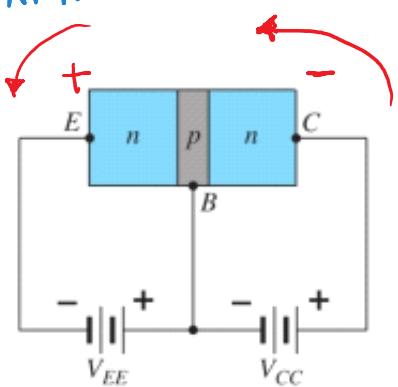


#### ► PNP

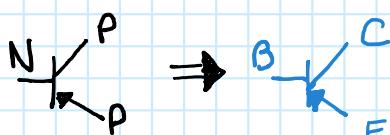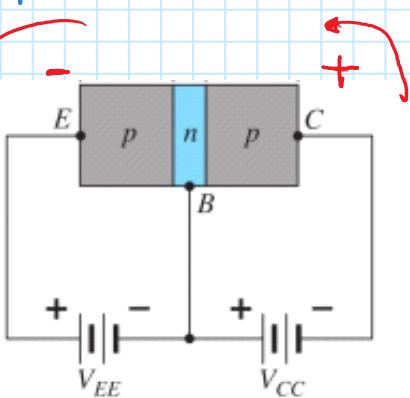

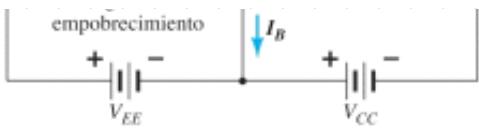$B \triangleq$  Base       $C \triangleq$  Collector  
 $E \triangleq$  Emisor




$E \triangleq$  Emisor

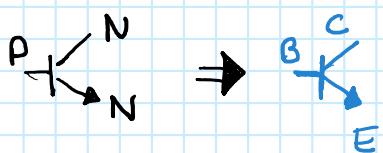

$B \triangleq$  Diodo  $C \triangleq$  Colector

$E \triangleq$  Emisor

### ► Configuración NPN

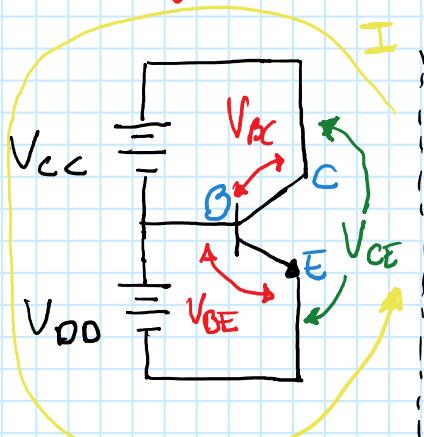

• Voltage Base - Emisor ( $V_{BE}$ )

↳ Voltage de encendido Diodo

Si es de silicio

$$\therefore V_{BE} = 0.7 \text{ [V]}$$

• Voltage Base - Colector

↳ Es inverso de otro diodo

$\therefore$  Se comporta como Zener

• Voltage Base - Emisor

↳ Resultado de los voltajes anteriores


If there's current in the BJT

$$\therefore V_{CE} \rightarrow 0 \quad \& \quad I_{CE} \rightarrow \infty$$

But if there is n't current in the BJT


$$\therefore V_{CE} \rightarrow \infty \quad \& \quad I_{CE} \rightarrow 0$$

### ► Corrientes ( $i$ )

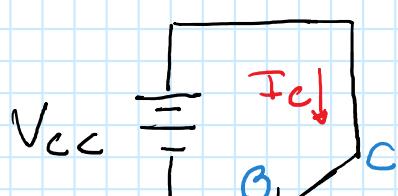

• Normalmente  $I_B$  es pequeña

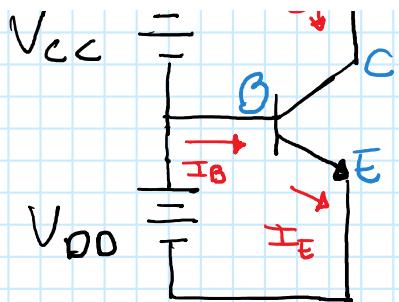•  $I_C \approx I_E$ ;  $I_C = \alpha I_E$



$$\bullet I_C \approx I_E ; I_C = \alpha I_E$$

$$\text{// } 0 < \alpha < 1^* \rightarrow .999$$

$$\therefore I_E = I_C + I_B$$

$$\frac{I_C}{\alpha} = I_C + I_B ;$$

// Despegando


✓ Válido

$$I_B = \frac{I_C}{\alpha} - I_C = \frac{1-\alpha}{\alpha} I_C$$

$$\therefore I_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B ; I_C = \beta I_B ; \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$\uparrow$   
Factor de ganancia  
del TBJ

### ► BJT as Switch

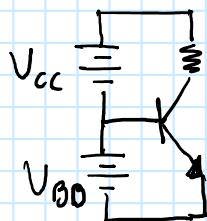


$$I_{Cmax} = \frac{V_{cc}}{R_L} ; I_B = \frac{I_{Cmax}}{\beta}$$

• Determinar que valor de  $R_O$  es necesario para mantener máxima corriente.

# TBJ as switch

Wednesday, September 25, 2019

7:30 AM

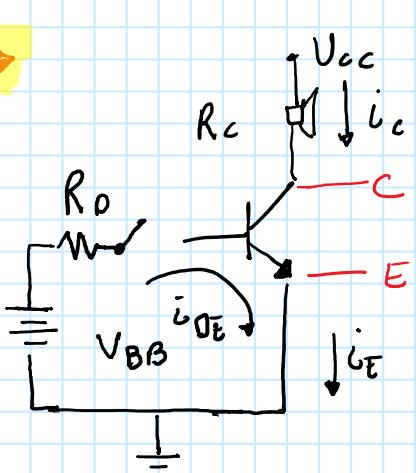

$$\text{if } R_C = 850 \Omega$$

Data sheet

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

→ ¿Qué valor toma  $R_B$  para mantener  $I_{C\max}$ ?

- $I_C \approx I_E$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}^0 ; I_{C\max} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

- if  $V_{CC} = 15 \text{ V}$

$$\rightarrow I_{C\max} = \frac{15}{850} = 17 \text{ mA}$$

// Calculando  $I_B$

$$I_C = \beta I_B ; I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.17}{100} = \frac{0.17}{100} = 1.7 \mu\text{A}$$


$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} \quad // \text{El switch está cerrado}$$

$$\therefore R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_B}$$

- if  $V_{BB} = 3 \text{ V}$

$$R_B = \frac{3 - 0.7}{1.7 \times 10^{-6}} = 13529.41 \Omega$$

// Modelado Gráfico |  $V_{CE}$  vs  $I_C$

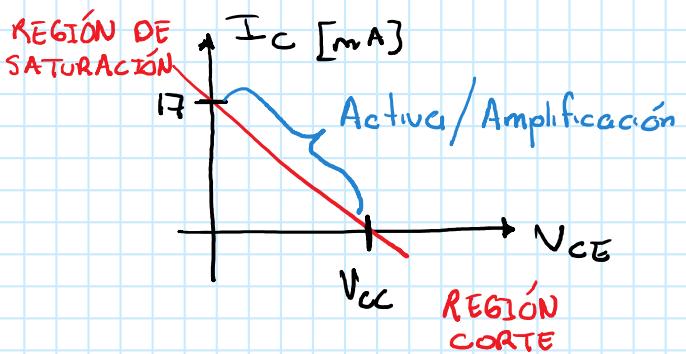


$$I_C = -\frac{V_{CE}}{RC} + \frac{V_{CE}}{R_C}$$

$\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{m} + \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{b}$


$$\therefore m = -\frac{1}{RC}$$

### ① Ejercicio

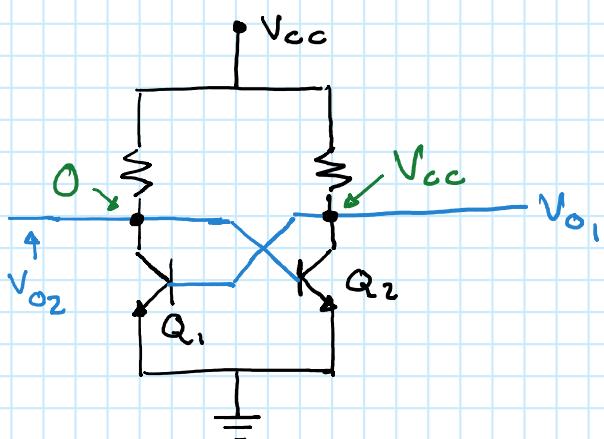


$$Q_1 = Q_2 ; V_{BE} = .69 \quad V_{BE} = .71$$

// Agregan 2 elementos

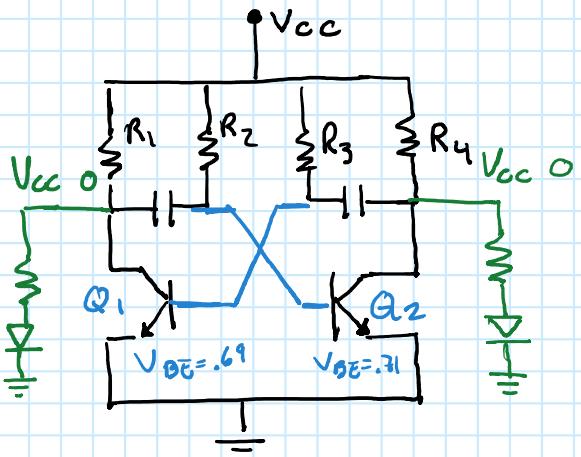

// Circuito de reloj

### NOTA

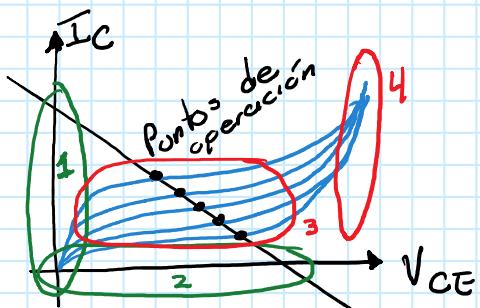


- ① Región de saturación
- ② Región de corte (Abierto)
- ③ Región de amplificación  
o activa directa
- ④ Región de ruptura



$$\bullet V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

T - II II

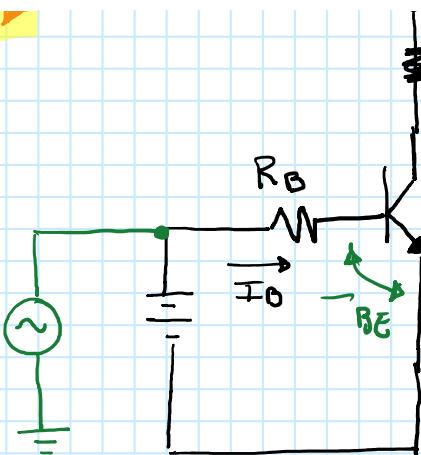

$V_{CC}$

$R_C$

$I_C$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$


$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C}$$

Recordemos

$$I_C = \beta I_B$$

•  $V_{BB} = I_B R_B + V_{BE}$
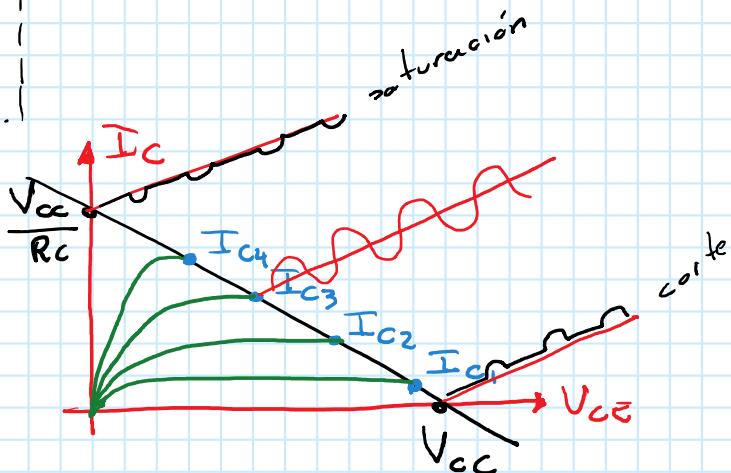
$$I_B = \frac{V_{BB}}{R_B} - \frac{V_{BE}}{R_B}$$



// Físicamente sólo trabajamos en el rango de la gráfica (función)

## → Valores

- $V_{BB} = 3 [V]$
- $V_{CC} = 10 [V]$
- $V_{BE} = 0.7$
- $R_C = 1 [k\Omega]$
- $\beta = 100$

TABLA

$R_B$	$I_C$	$V_{CE}$
0	$\infty$	$\infty$
5	46 A	-45940
10	23 A	-22990
50	4.6 A	-4590
100	2.3 A	-2290
500	.46 A	-450
1,000	.23 A	-220
5,000	.046 A	-36
10,000	.023 A	-13
50,000	.0046 A	5.4
100,000	.0023 A	7.7

Frecuencias (neglecto)

Obteniendo valor

$$I_{C\text{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10}{1000} = 10 [\text{mA}]$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{10[\text{mA}]}{100} =$$

$$I_B = 100 [\mu\text{A}]$$

$$\therefore R_a = 3 - .7$$

50,000	.0046A	5.4
100,000	.0023A	7.7
500,000	.00046A	9.54
1,000,000	.00023A	9.77

$$\therefore R_B = \frac{3 - .7}{100 \times 10^{-6}} = 23 [k\Omega]$$

~~✓~~


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

↑

# TBJ estable


Monday, September 30, 2019

7:22 AM

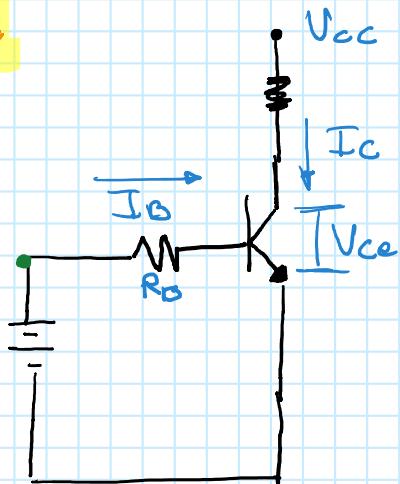

// Para mantener la estabilidad en el circuito TBJ

Agregamos  $R_E$

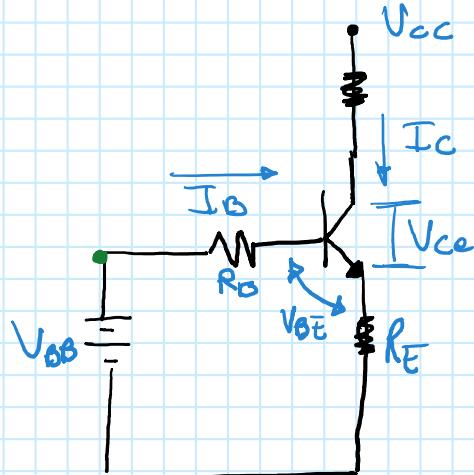

// Ecuaciones

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

// Condiciones propuestas

$$I_t \cong I_c \quad I_B = \frac{I_c}{\beta}$$

$$\therefore V_{BB} = \frac{I_c}{\beta} R_B + V_{BE} + I_c R_E$$

$$I_c = \frac{\beta (V_{BB} - V_{BE})}{R_B + \beta R_E}$$

Nota

- Se cumple si  $R_B < \beta R_E$

$R_B \triangleq$  cualquier  
valor.

$$\text{if } R_E = 400 \Omega \quad V_{CC} = 10 \text{ V} \quad R_C = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} = 3 \text{ V} \quad \beta = 100 \quad V_{BE} = .7$$

→ Calcular  $I_c$  and  $V_{CE}$


$R_B$	$I_c$	$V_{CE}$
~	~	~

$N_B$	$I_C$	$V_{CE}$
0	.00575	1.99
5	.0057	1.95
10	.0057	1.95
50	.0056	1.95
100	.0056	1.97
500	.0051	2.06
1000	.0046	2.16
5000	.0025	2.86
10 000	.00164	3.56
50 000	.00042	6.43
100 000	.00022	7.7

$$V_{C\bar{E}} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$I_C = \frac{\beta (V_{BB} - V_{BE})}{(R_B + \beta (R_E))}$$

### Análisis

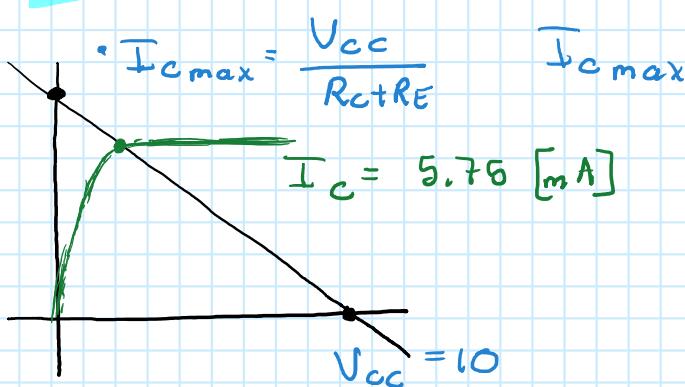

$$\beta R_E = 40 \text{ [k}\Omega\text{]}$$

if  $R_B < 0.01 \beta R_E$   
1 %



$\therefore I_C$  es independiente  
de la  $\beta$

$$I_C = \frac{\beta (V_{BB} - V_{BE})}{R_B + \beta R_E} = \cancel{\frac{\beta (V_{BB} - V_{B\bar{E}})}{\cancel{\beta} + \beta R_E}}$$

$$\therefore I_C = \frac{V_{BB} - V_{B\bar{E}}}{R_E}$$



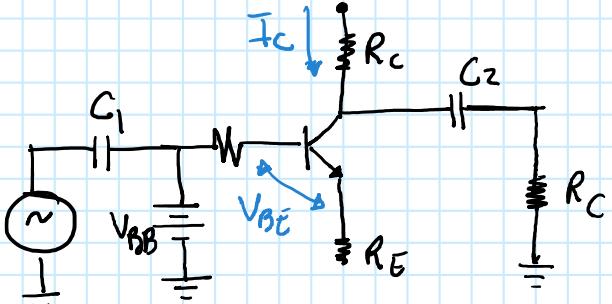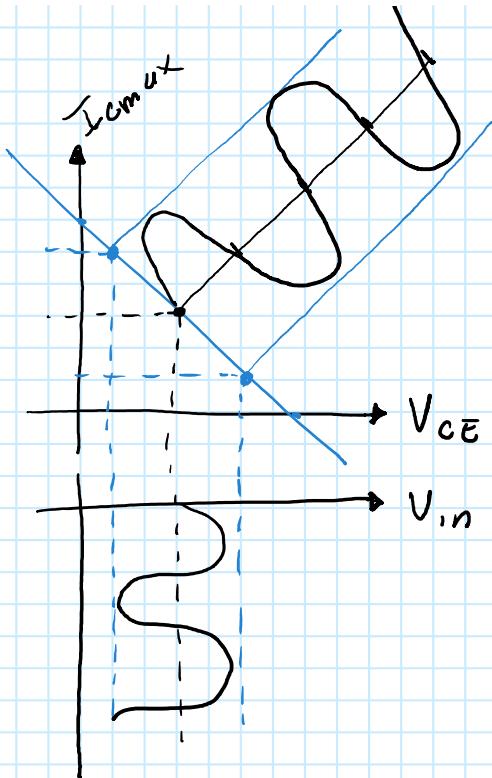• La resistencia en la  
base debe ser pequeña  
para que sea estable



- El efecto en la corriente alterna es una modificación a la  $i_c$



→ Calculamos la  $i_c'$  a través de la ecuación de un punto al origen

$$(i_c' - i_c) = m(V_{cc}' - V_{ce})$$

# Ejercicio

Friday, October 4, 2019 7:35 AM

► TBJ

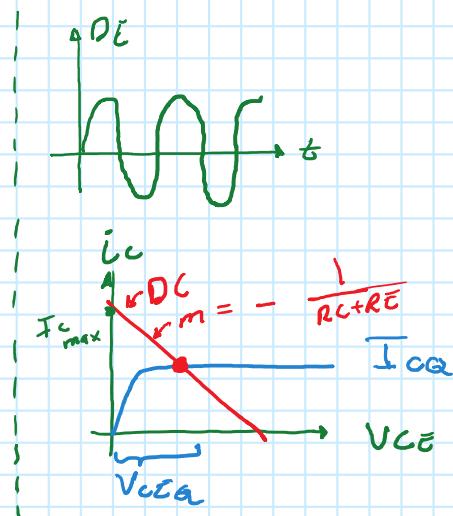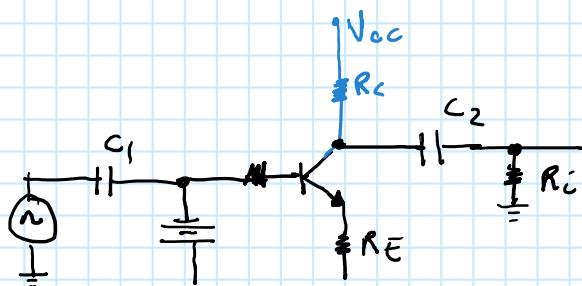


$$\rightarrow V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E \quad I_C \approx I_E$$

$$\therefore I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} - \frac{V_{CE}}{R_C + R_E} \quad ; \quad m = -\frac{1}{R_C + R_E}$$

- En un análisis de AC las fuentes de directa se suponen en C.C así como la capacitancia.

// En el diagrama

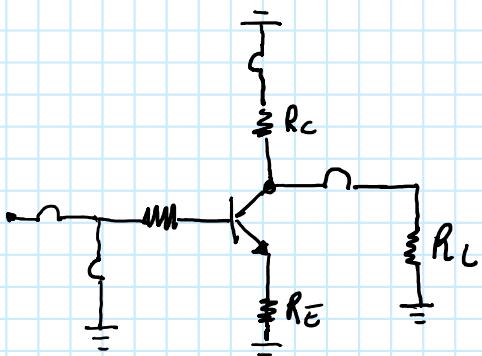

$$R_{AC} = (R_C \parallel R_L) + R_E$$

• Esto da como resultado una nueva recta de carga que calculamos de un punto conocido  $(V_{CEQ}, I_{CQ})$  a los ejes  $(V_{CC}', i_C')$

$$\therefore (i_C' - I_{CQ}) = m (V_{CC}' - V_{CEQ}) \quad m = -\frac{1}{R_{AC}}$$

// Calculando  $i_{CC}'$  y  $V_{CC}'$

- if  $i_C' \neq 0$

$$- I_{CQ} = -\frac{1}{R_{AC}} (V_{CC}' - V_{CEQ})$$

$$- I_{CQ} = - \frac{1}{R_{AC}} (V_{CC}' - V_{CEQ})$$

$$R_{AC} I_{CQ} = (V_{CC}' - V_{CEQ})$$


$$V_{CC}' = R_{AC} I_{CQ} + V_{CEQ}$$

• If  $V_{CC}' = 0$


$$\dot{i}_c' - I_{CQ} = (0 - V_{CEQ}) - \frac{1}{R_{AC}} ;$$

$$\dot{i}_c' = \frac{V_{CEQ}}{R_{AC}} + I_{CQ}$$

## // Apartado gráfico

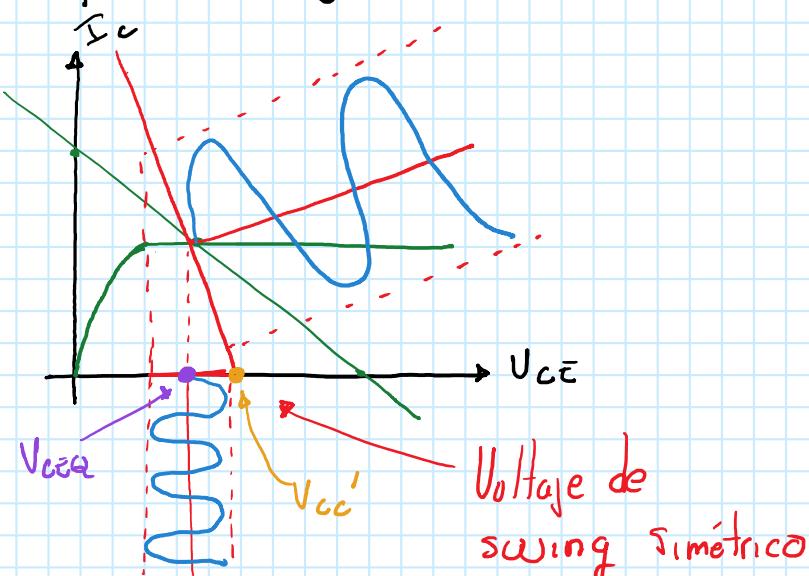

## Ejercicio

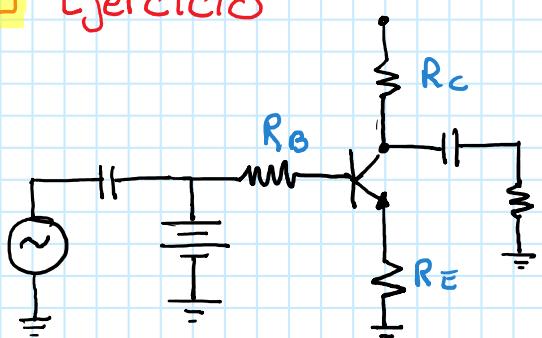

## DATOS


$V_{CC} = 25 [V]$	$\beta = 100$
$R_C = 950 [\Omega]$	$V_{BE} = .7$
$R_E = 200 [\Omega]$	$r_C = 300 [\Omega]$
$R_B = 2 [k\Omega]$	
$V_{BB} = 3 [V]$	

// Preguntas

- a) Calcular  $V_{CEQ}$ ,  $I_{CQ}$   
c)  $V_{SS}$

- b) Rectas de carga  
b.1) DC  
b.2) AC

a) En DC

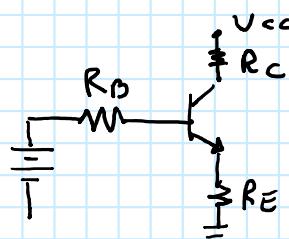

$$\bullet I_{CQ} = \frac{\beta(V_{BB} - V_{BE})}{R_B + \beta R_E}$$


$$= \frac{(100)(3 - 0.7)}{2000 + (100)(200)} = 11 \text{ [mA]} \quad \cancel{\text{[mA]}}$$

$$\bullet V_{CEQ} = V_{cc} - I_{CQ}(R_C + R_E)$$

$$= 25 - (11 \times 10^{-3})(1150)$$

$$= 11.91 \text{ [V]} \quad \cancel{\text{[V]}}$$

b) Rectas de carga

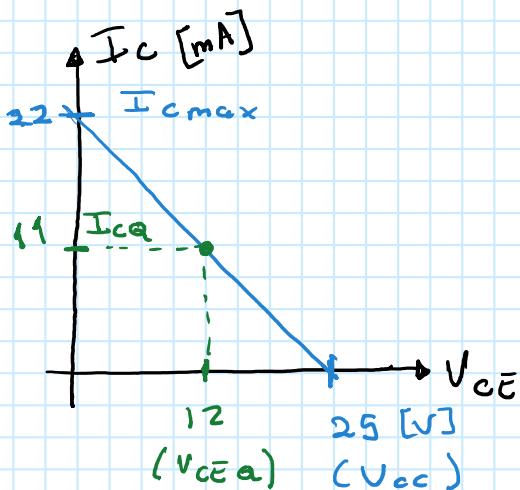

$$\bullet I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{cc}}{R_C + R_E}$$

$$\bullet I_{Cmax} = -\frac{V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{cc}}{R_C + R_E}$$

$$\therefore I_{Cmax} = \frac{V_{cc}}{R_C + R_E}$$

$$= \frac{25}{1150} = 22 \text{ [mA]} \quad \cancel{\text{[mA]}}$$

c) Obtener  $V_{SS}$

$$R_{AC} = (R_C \parallel R_L) + R_E$$

$$= \frac{(950)(300)}{950 + 300} + 200 = 428 \text{ [\Omega]} \quad \cancel{\text{[\Omega]}}$$

$$V_{cc}' = R_{AC} I_{CQ} + V_{CEQ}$$
$$= (11 \times 10^{-3}) (428) + 11.91 = 16.78 \text{ [V]} \cancel{\text{}}$$


$$\frac{i_c}{I_c} = \frac{V_{CEQ}}{R_{AC}} + I_{CQ}$$
$$= \frac{11.9}{428} + (11 \times 10^{-3}) = 39 \text{ [mA]} \cancel{\text{}}$$

$$V_{ss} = V_{cc}' - V_{CEQ}$$
$$= 16.78 - 11.91 = 4.87 \cancel{\text{}}$$


# Circuito Autopolarizado

miércoles, 9 de octubre de 2019 07:34 a. m.

// Uso de 2 fuentes para que opere

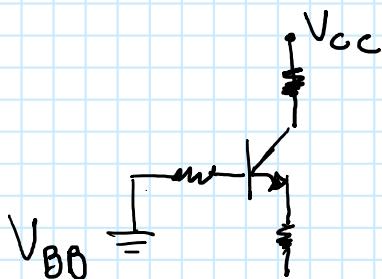

// Circuito Auto-polarizado

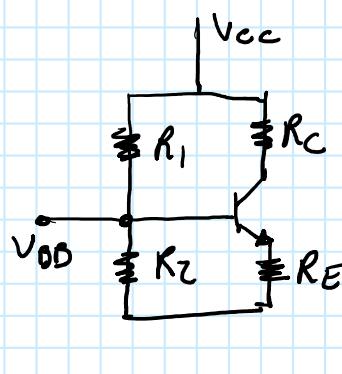

$$\cdot V_{BB} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_B + R_2}$$


$$\cdot R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

## ① Ejercicio

Datos

$$V_{CC} = 25 \text{ V} \quad R_1 = 20 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 5 \text{ k}\Omega$$
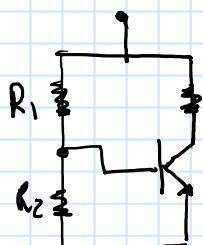
$$R_C = 950 \Omega \quad R_E = 300 \Omega$$




$$R_B = \frac{(20 \times 10^3)(5 \times 10^3)}{(20 \times 10^3) + (5 \times 10^3)} = 4 [\text{k}\Omega] \quad \cancel{\checkmark}$$

$$V_{BB} = \frac{(25)(5 \times 10^3)}{25 \times 10^3} = 5 \text{ [V]} \quad \cancel{\checkmark}$$

$$I_{CEQ} = \frac{\beta(5 - .7)}{(4 \times 10^3) + (100)(300)} = 12.6 \text{ [mA]}$$
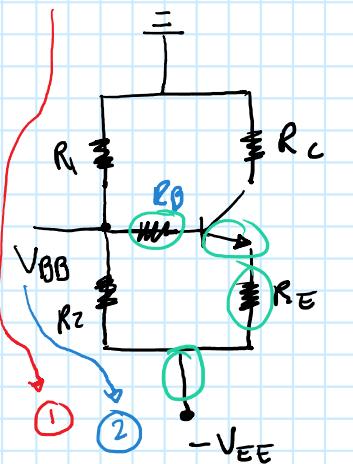
$$V_{CEQ} = 25 - (12.6 \times 10^{-3})(1250) = 9.25 \text{ [V]}$$



$$\textcircled{1} \quad 0 = I R_1 + I R_2 + (-V_{EE})$$

$$\textcircled{2} \quad V_{BB} = I R_2 + (-V_{EE})$$

$$I = \frac{V_{EE}}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore V_{BB} = \left( \frac{V_{EE}}{R_1 + R_2} \right) R_2 - V_{EE}$$

// Del otro lado

$$V_{BB} = \underline{I_B R_B} + \underline{V_{BE}} + \underline{I_E R_E} + \underline{(-V_{EE})}$$

$$* I_C = \beta I_B \quad * I_E \approx I_C$$

$$\therefore V_{BB} = \frac{I_C}{\beta} R_B + V_{BE} + I_C R_E - V_{EE}$$

$$I_{CQ} = \beta \left( \frac{V_{BB} - V_{BE} + V_{EE}}{\beta R_E + R_B} \right)$$

// Respecto a Q

$$V_{CEQ} = V_{EE} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$


// Valores (Sustitución)

$$V_{BB} = \left( \frac{25}{20000} \right) (5000) - 25 = -20 \text{ [v]} \quad \cancel{\text{X}}$$

$$I_{CQ} = \frac{100 (-20 - 250.7^* + 25)}{(100 (300) + 4000)} = .012G \text{ [A]} \quad \cancel{\text{X}}$$

$$\therefore V_{CEQ} = 25 - (.012G)(1250) = 9.25 \text{ [v]} \quad \cancel{\text{X}}$$

## // Ahora PNP

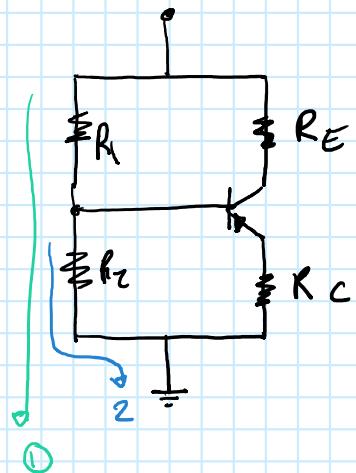

$$\textcircled{1} \quad V_{CC} = I_R_1 + I_R_2 ; \quad I = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$\textcircled{2} \quad V_{BB} = I R_2 ; \quad I = \frac{V_{BB}}{R_2}$$

$$\therefore V_{BB} = \left( \frac{-V_{CC}}{R_1 + R_2} \right) (R_2)$$

$$V_{BB} = I_B R_B + (-V_{BE}) + I_E R_E$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta (V_{BB} - (-V_{BE}))}{\beta R_E + R_O}$$

$$-V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

$$-V_{CC} = V_{CE} + I_C (R_C + R_E)$$

$$\therefore V_{CE} = -V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$


// Sustituyendo valores

$$I_{CQ} = \frac{\beta (-0.5 - (-0.07))}{(4000) + (100)(500)} = 0.126 \text{ [A]} \cancel{\text{}}$$

$$V_{CEQ} = -25 - (0.126)(1250) = -9.25 \text{ [v]} \cancel{\text{}}$$
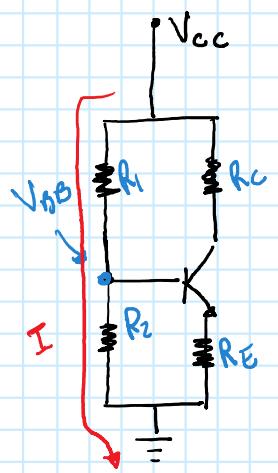
# Tipos de Circuitos


miércoles, 9 de octubre de 2019 07:55 a. m.



$$V_{CC} = I R_1 + I R_2 ; \quad I = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$


$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad R_B = R_1 || R_2$$
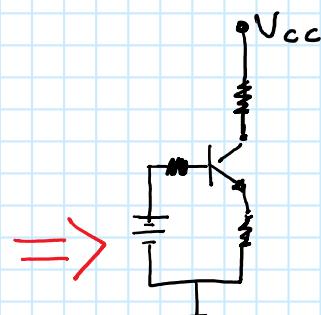
$$V_{BB} = \left( \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \right) R_2$$



$$I_{CQ} = \beta \left( \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

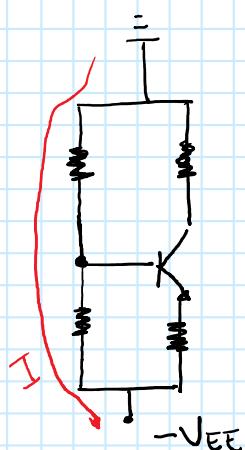


$$\bullet V_{EE} = I R_2 + I R_1 ; \quad I = - \frac{V_{EE}}{R_1 + R_2}$$

$$\bullet V_{EE} = - I R_2 + V_{BB}$$

$$V_{EE} = \left( - \frac{V_{EE}}{R_1 + R_2} \right) R_2 + V_{BB} ;$$
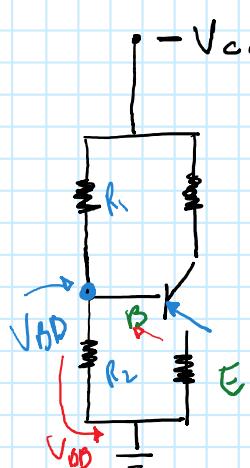
$$V_{BB} = \left( \frac{V_{EE}}{R_1 + R_2} \right) R_2 - V_{EE}$$



$$\bullet -V_{CC} = I R_2 + I R_1 ; \quad I = - \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$


$$V_{BB} = I R_2 \quad \therefore V_{BB} = \left( - \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \right) R_2$$


// Calculando  $I_C$

$$\bullet V_{BB} = I_B R_B + (-V_{BE}) + I_E R_E$$

$$I_C = \beta I_B$$
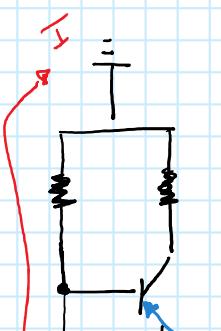
$$\therefore V_{BB} = \frac{I_C}{\beta} R_B + (-V_{BE}) + I_C R_E \quad // Despejando I_{CQ}$$



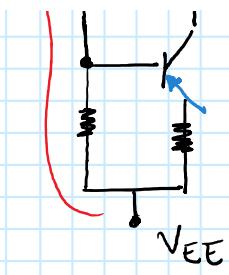


$$V_{CC} = I R_1 + I R_2 + (-V_{EE})$$

$$V_{BB} = I R_2 + (-V_{EE})$$

$$V_{BB} = \underline{I_B R_B} + \underline{V_{BE}} + \underline{I_E R_E} + \underline{(-V_{EE})}$$

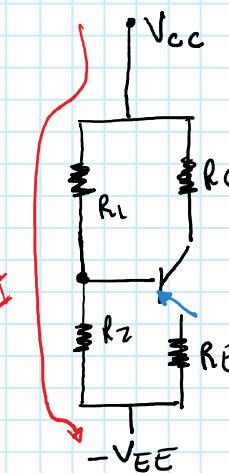
$$V_{CC} = I R_C + V_{CE} + I_E R_E + (-V_{EE})$$



$$V_{CC} = I R_C + V_{CE} + I_E R_E + (-V_{EE})$$


# Análisis AC

Lunes, 14 de octubre de 2019 07:28 a.m.

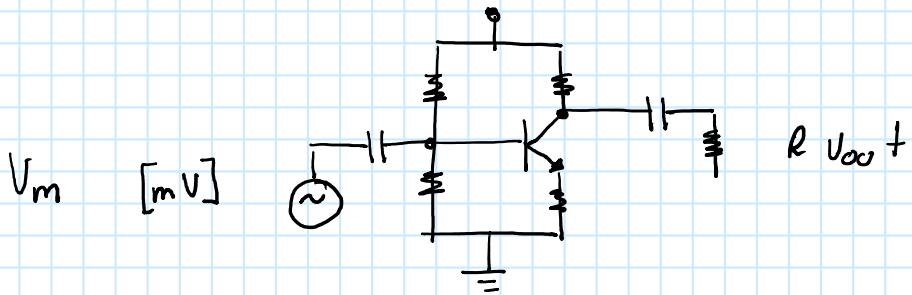

$$\text{// Ganancia} \quad \left| \frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{I_{in}}{I_{out}} = \frac{P_{in}}{P_{out}} \right.$$


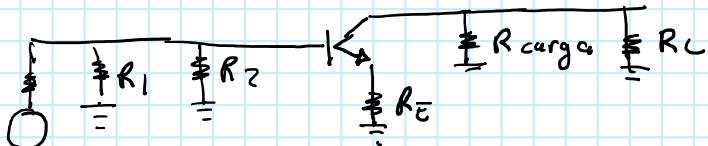
El análisis en AC, las fuentes, capacitores se manejan como corto circuito



- En un principio todo amplificador se constituye por una resistencia.

$R_{in} \triangleq$  grupo de elementos resistivos

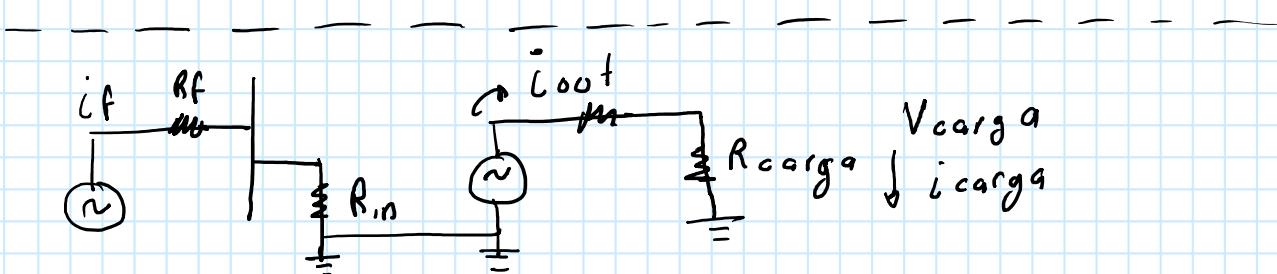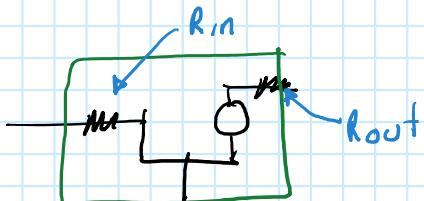$R_{out} \triangleq$  Elementos resitivos que se encuentran en serie con el elemento amplificador



- $V_c = i_c R_c \quad i_c = i_{carga} \quad \therefore i_{carga} = \frac{V_{carga}}{R_{carga}}$

$$\bullet V_C = i_C R_C \quad i_C = i_{carga} \quad \therefore i_{carga} = \frac{V_{carga}}{R_{carga}}$$

$$V_{out} = i_{carga} R_{out} + i_{carga} R_{carga}$$

$$i_{carga} = \frac{V_{out}}{R_{out} + R_{carga}}$$

$$\therefore V_{carga} = \left( \frac{V_{out}}{R_{out} + R_{carga}} \right) R_{carga}$$

$$\bullet V_{in} = i_f R_{in}, \quad V_f = i_f A_f + i_f R_{in}$$


$$i_f = \left( \frac{V_f}{R_f + R_{in}} \right)$$

$$\therefore V_{in} = \left( \frac{V_f}{R_f + R_{in}} \right) R_{in} = V_f \left( \frac{R_{in}}{R_f + R_{in}} \right)$$

$$V_{carga} = \left( \frac{V_f R_{in}}{R_f + R_{in}} \right) A_v \left( \frac{R_{carga}}{R_{out} + R_{carga}} \right)$$

$$\frac{V_{carga}}{V_{fin}} = \left( \frac{R_{in}}{R_f + R_{in}} \right) A_v \left( \frac{R_{carga}}{R_{out} + R_{carga}} \right)$$

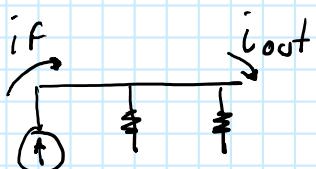↑ Ganancia en voltaje  
de cualquier amplificador



$$\begin{aligned} i_{out} &= i_R C + i_{carga} \\ &= \frac{i_{carga} R_{carga}}{R_{out}} + \frac{i_{carga} R_{out}}{R_{out}} \\ &= \frac{i_{carga} (R_{carga} + R_{out})}{R_{out}} \end{aligned}$$

$$i_{carga} = \frac{i_{out} R_{out}}{R_{carga} + R_{out}}$$

$$i = i_{in} R_{in}$$

$$i_{RF} R_f = i_n R_{in}$$

$$i_{RF} = \frac{i_n R_{in}}{R_f}$$


$$i_f = i_{RF} + i_n = \frac{i_n R_{in}}{R_f} + i_n = i_n \left( \frac{R_{in} + R_f}{R_f} \right)$$

$$\therefore \frac{i_f}{i_n} = \left( \frac{R_f}{R_{in} + R_f} \right) A_I \left( \frac{R_{out}}{R_{carga} + R_{out}} \right)$$

↑ Ganancia corriente

## Modelo TB | Señal pequeña



Lunes, 14 de octubre de 2019 07:28 a.m.

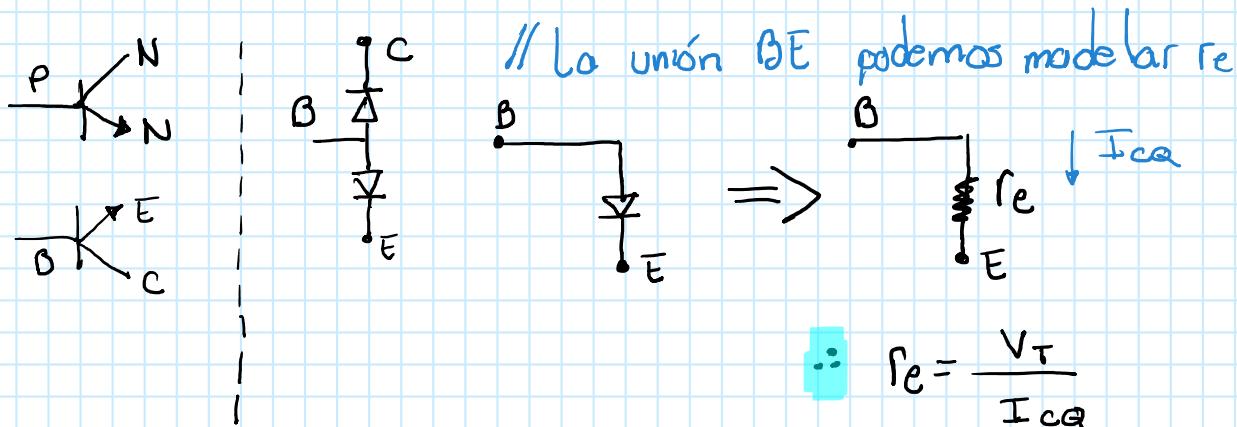


// La  $r_e$  se puede trasladar a la base

$$V_{be} = I_{CQ} r_e \quad y \quad V_{bc} = \beta I_B r_e$$
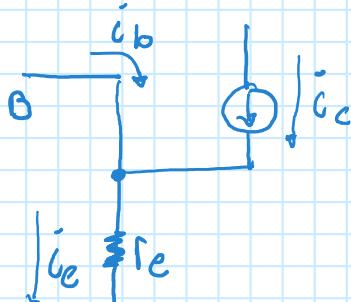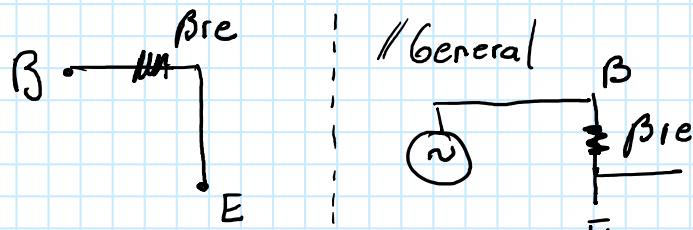
$$\therefore \frac{V_{be}}{I_B} = \beta r_e ; \quad r_{\pi} = \beta r_e$$





// Finalmente podemos modelarlo así

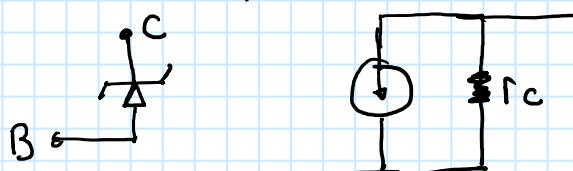


$$\beta = \frac{i_c}{i_b} ; \quad h_{fe} = \frac{i_c}{i_b}$$

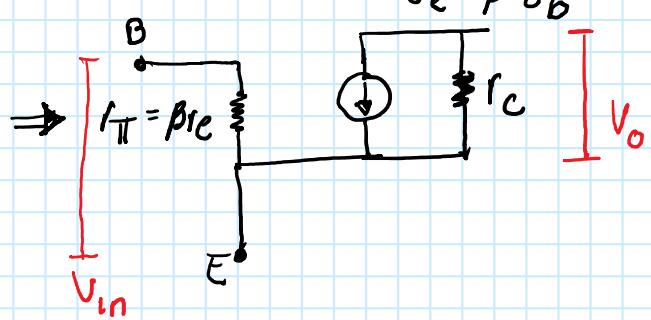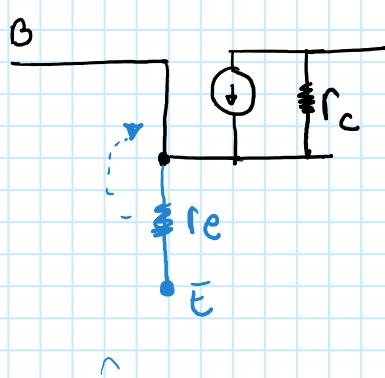
**NOTA:**  $h_{fe} \rightarrow AC$   
 $\beta \rightarrow DC$



// Pasando a AC

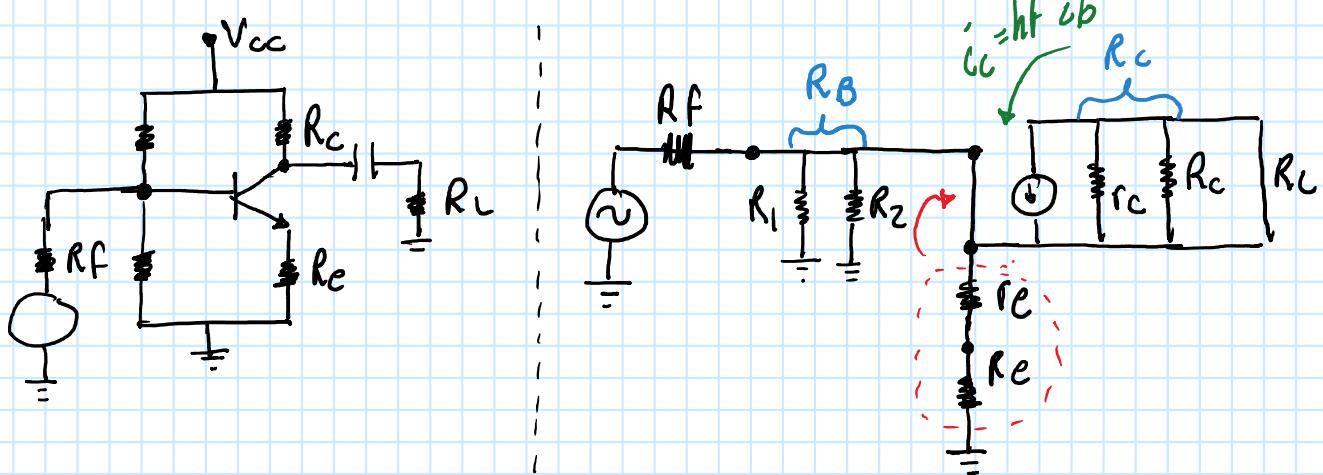


$$R_{\Pi} = \beta (r_e + R_E)$$

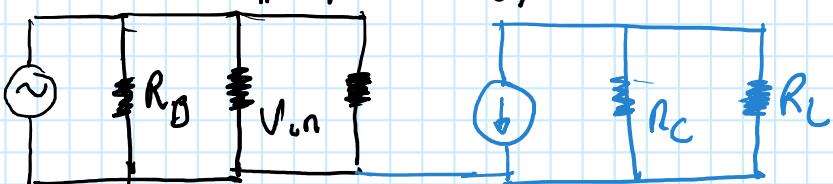

$$\begin{array}{l} \bullet V_{un} = i_b r_{\pi} \\ \bullet V_0 = i_c R_c \end{array} \quad \left| \quad \frac{V_0}{V_{un}} = \frac{i_c R_c}{i_b \beta(r_e + R_E)} = \frac{\cancel{\beta} i_b (R_c)}{\cancel{\beta} i_b (r_e + \cancel{R_E})} \right.$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_L}{r_C + R_L}$$

// Implica señal invertida

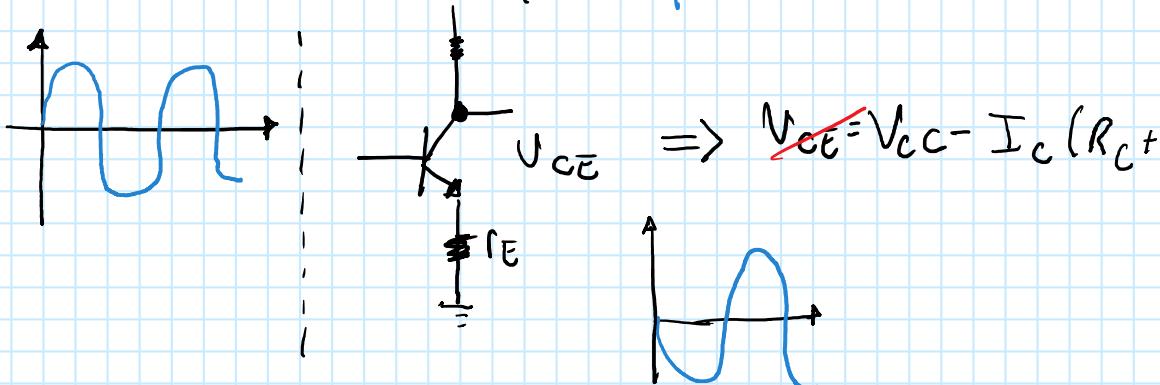

$$\frac{V_L}{V_F} = - \frac{R_o}{R_F + R_L} - (A_v) \left( \frac{R_L}{R_C + R_L} \right)$$

$$= - \frac{(R_B \parallel r_{\pi})}{R_f + (R_B \parallel r_{\pi})} \cdot \frac{R_C}{R_E} \cdot \frac{R_L}{R_C + R_L} \stackrel{\Delta}{=} R_L$$


$$\// r_{\pi} = \beta (r_e + R_E)$$

# Ejercicio

Wednesday, October 16, 2019

7:37 AM

## Ejercicio

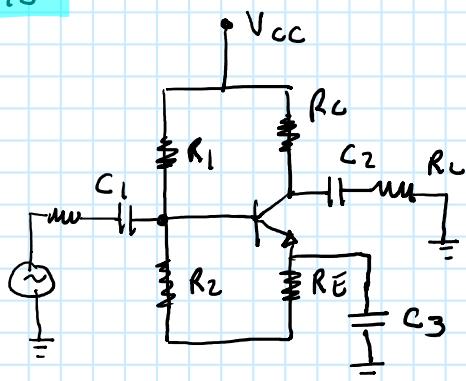

$V_{CEQ} \rightarrow 0 \triangleq$  Corte

$C_{CEQ} \rightarrow V_{CC} \triangleq$

Valor intermedio

Estado activo

$$\begin{array}{ll} \bullet V_{CC} = 25 \text{ V} & \bullet V_{BE} = .7 \\ \bullet R_L = 20 \text{ K} & \bullet \beta = 100 \\ \bullet R_2 = 5 \text{ K} & \bullet R_E = 1 \text{ K} \\ \bullet R_E = 300 \Omega & \bullet R_f = 150 \Omega \end{array}$$

//Calcular

ganancia con  
 $R_E$  y sin  $R_E$

$$\text{a) } I_{CQ} = \beta \left( \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right) = (100) \left( \frac{5 - .7}{4000 + (100)(300)} \right) = 12.64 [\text{mA}]$$


$$V_{CEQ} = 25 - (12.64 \times 10^{-3})(1300) = 8.57$$


Pa el  
estado  
del transistor

$$\text{b) } r_e = \frac{.026}{I_{CQ}} = \frac{.026}{(12.64) \times 10^{-3}} \xleftarrow{\text{Voltage térmico}} = 2.056 [\Omega]$$

$$\text{b.1) } A_v = - \frac{R_C}{r_e + R_E} \triangleq \sin \text{ capacitor} = - \frac{1000}{2.056 + 1000} = -3.31$$
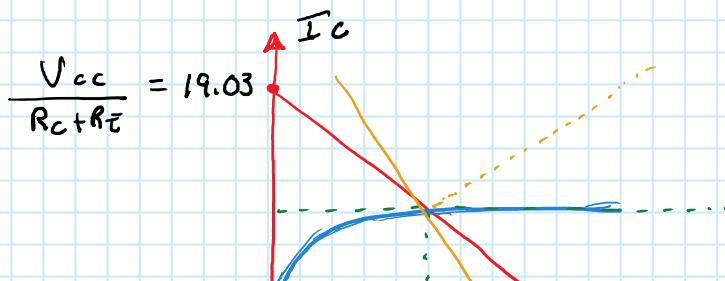
$$\text{b.2) } A_v = - \frac{R_C}{r_e} \triangleq \text{Con capacitor} = - \frac{1000}{2.056} = -486.36$$



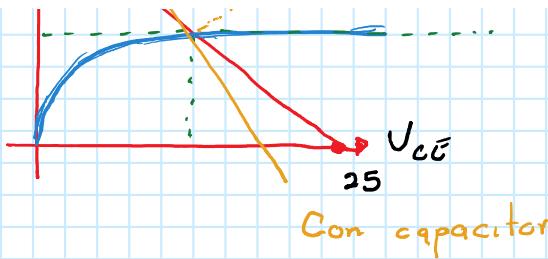

## // Calculo de swing

$$m = -\frac{1}{R_{ac}} \quad // \text{ Con capacitor}$$

$$R_{ac} = (R_C \parallel R_L) + R_T = \left( \frac{(1000)(1000)}{2000} \right) + 300 =$$

$$// \text{ Sin capacitor}$$

$$R_{ac} = (R_C \parallel R_L) = \left( \frac{(1000)(1000)}{2000} \right) =$$

$$V_{cc}' \Big|_{\text{sin cap}} = (800)(12.64 \times 10^{-3}) + 8.57 = 18.68$$

$$\therefore V_{ss} = 18.68 - \underbrace{8.57}_{\text{swing simétrico}} = 10.11 < V_{ceq}$$


$$V_{cc}' \Big|_{\text{con cap}} = (500)(12.64 \times 10^{-3}) + 8.57 = 14.89$$

$$\therefore V_{ss} = 14.89 - 8.57$$

# Colector común

Wednesday, October 16, 2019


8:12 AM

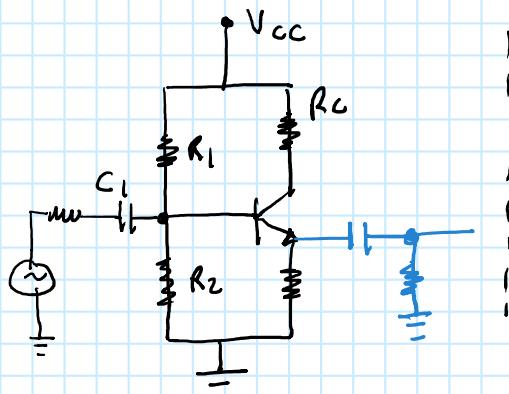

$$\begin{aligned} \bullet I_{CQ} &= \beta \left( \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right) \\ \bullet V_T &= I_{CQ} R_T \end{aligned}$$

// Con una señal pequeña

a) Salida

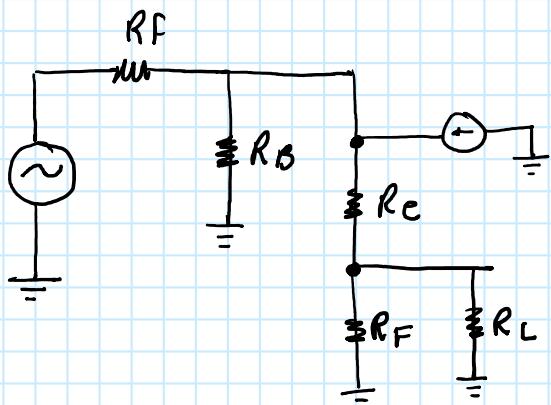


$$R_L = \frac{R_E R_L}{R_E + R_L}$$

$$V_L = i_L r_L$$

$$\text{Aux } \rightarrow i_L = i_C$$

$$\therefore V_L = i_C r_L$$

b) Entrada

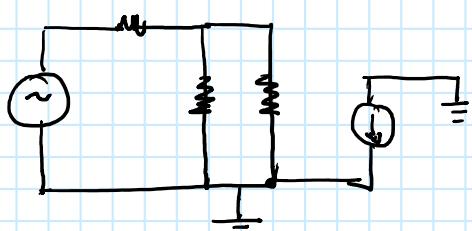

$$r_\pi = \beta (r_e + r_L)$$

$$V_{in} = i_b (r_e + r_L)$$


$$\therefore \frac{V_L}{V_{in}} = \frac{i_C r_L}{(i_b)(\beta)(r_e + r_L)} = \frac{r_L}{r_e + r_L} \quad \therefore \frac{V_L}{V_{in}} = \frac{1}{\cancel{\beta}}$$

// No tenemos ganancia en Voltaje sino en Corriente

## Colector común


Friday, October 18, 2019 7:25 AM

### // Colector Común

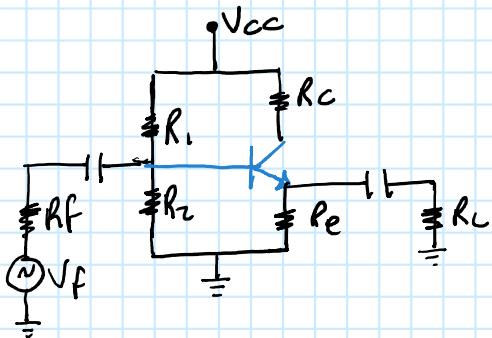

$$\frac{V_L}{V_{in}} = \frac{R_L}{R_{in} + R_L} \approx 1$$

### // Modelos en señal pequeño

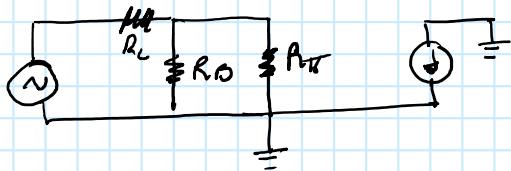


$$R_{in} = R_B // R_E$$

$$\therefore \frac{V_L}{V_f} = \left[ \frac{\frac{R_B * \beta (R_E + R_E)}{R_B + \beta (R_E + R_E)}}{R_f + \frac{R_B * \beta (R_E + R_E)}{R_B + \beta (R_E + R_E)}} \right] \left( \frac{i_e}{i_e + r_L} \right)$$


$$\frac{V_L}{V_f} = \left( \frac{R_{in}}{R_f + R_{in}} \right) \left( \frac{r_i}{r_e + r_L} \right)$$

### // Ganancia en corriente de un Circuito Colector Común

#### i) Salida

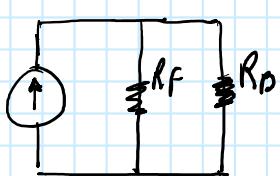
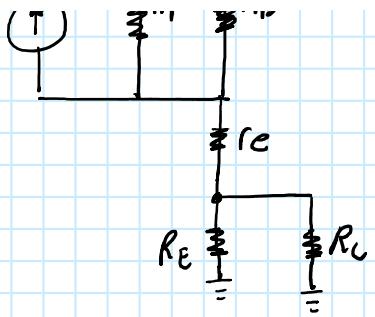
$$\begin{aligned} i_C &= i_{RE} + i_L \\ i_{RE} R_E &= i_L R_L ; \quad i_{RE} = \frac{i_L R_L}{R_E} \end{aligned}$$




$$i_{RE}R_E = i_C R_L ; \quad i_{RE} = \frac{i_C R_L}{R_E}$$

$$\therefore i_C = \frac{i_C R_L}{R_E} + i_C = \frac{i_C R_L + i_{RE}}{R_E}$$

$$\rightarrow i_C = \frac{i_C R_E}{R_L + R_E} ; \quad i_C = (i_b \beta) \left( \frac{R_E}{R_L + R_E} \right)$$

$$\frac{i_C}{i_F} = \left( \frac{R_B}{R_B + r_\pi} \right) \left( \beta \right) \left( \frac{R_E}{R_L + R_E} \right) \quad \cancel{\text{---}}$$

## 2) Entrada

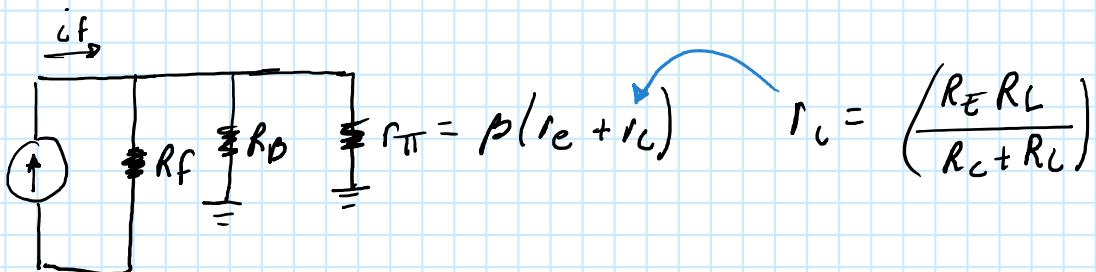

$$i_F = i_{R_B} + i_{r_\pi}$$

$$i_{R_B} R_B = i_{r_\pi} \quad | \quad i_{R_B} R_B = i_b r_\pi ; \quad i_{R_B} = \frac{i_b r_\pi}{R_B}$$


$$i_F = \frac{i_b r_\pi}{R_B} + i_b = \frac{i_b r_\pi + R_B i_b}{R_B} ; \quad i_b = \frac{i_F R_B}{r_\pi + R_B}$$

$$i_C = \frac{R_B \beta R_E}{r_\pi + R_E + R_B}$$

$$i_F = \frac{R_B \beta R_E}{r_\pi + R_E + R_B} \quad \cancel{\text{---}}$$

## Base común

Friday, October 18, 2019 8:13 AM

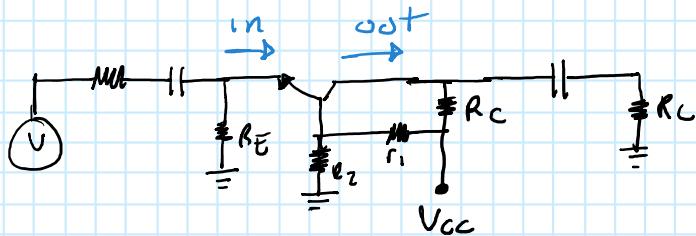


$$V_{BB} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \quad | \quad R_B = R_1 // R_2$$

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

$$I_{CQ} = \beta \left( \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right)$$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + V_{BE} + I_E R_E$$

// En AC

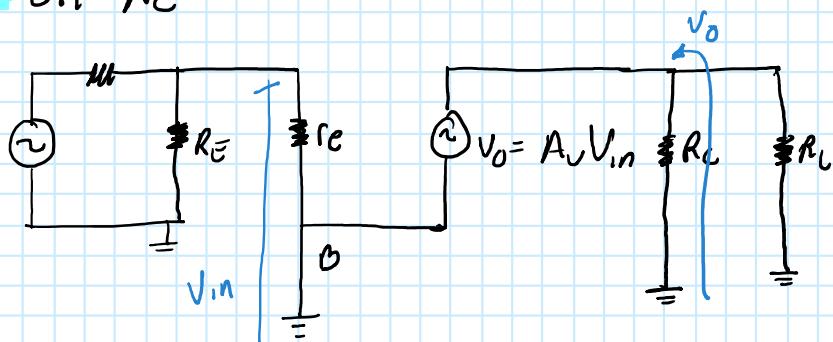

$$\begin{aligned} V_o &= i_c R_C \\ V_{in} &= i_c R_E \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{i_c R_C}{i_c R_E} \rightarrow A_v = \frac{R_C}{R_E} \\ \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} A_i = \frac{i_c}{i_e} \approx 1 \\ A_{in} = i_c \\ i_o = i_c \end{array}$$

// Ganancia en voltaje (Ganancia unitaria en corriente)

- Base  $\rightarrow$  Corriente y Voltaje
  - Colector  $\rightarrow$  Corriente
  - Emisor  $\rightarrow$  Voltaje
- Ganancia

# Emisor común

Monday, October 21, 2019 7:27 AM

## ► Diseño de un Circuito Emisor Común

### // Aspectos necesarios

- Datos del transistor ( $\beta, V_{BE}$ )
- Elegir punto operación
- $A_V, A_i$  (Ganancia)
- $R_{Carga} \circ R_L$
- $V_{CC}$
- Tipo de circuito
- Impedancia de salida (generador)
- $Z_{out}$

$$1) R_L \rightarrow R_C = x R_L$$

$$\text{if } R_C = 0$$

$$R_C = x R_L \quad | \quad x > 1$$

$$R_C \rightarrow R_L = x R_L$$

$$\text{if } R_L \rightarrow \infty$$

$$R_C = x R_L \quad | \quad x < 1$$

$$\therefore R_C = R_L$$

$$2) A_V = \frac{(R_C \parallel R_L)}{r_e + R_E}$$


// Despejamos

$$r_e + R_E = R_E'$$

$$R_E' = \frac{(R_L \parallel R_C)}{A_V}$$


Nota: La ganancia en V no puede ser mayor a 4

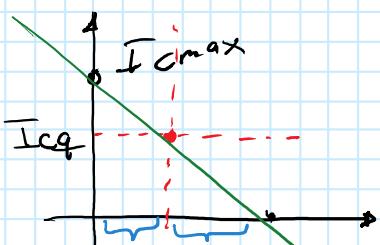3) Buscamos a  $I_Q$  y  $V_{CEQ}$  para máximo swing simétrico



$$\cdot I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CQ} + R_{AC}}$$
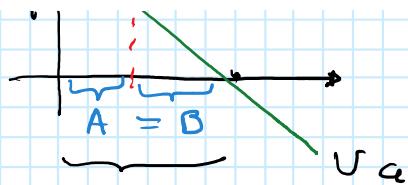
$$\cdot V_{CEQ} = V_{CC} - I_Q / R_L + R_E'$$



$$\begin{aligned} \cdot V_{CEQ} &= V_{CC} - I_Q (R_C + R_E') \\ &= -(R_C + R_E') + (R_C // R_E) + R_E' \end{aligned}$$

4)  $r_C = \frac{V_T}{I_{CQ}} ; R_E = R_E' - r_C$

$$\therefore V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}$$

5) // Independencia de  $\beta$

$$R_B = 0.01 \beta R_E \Rightarrow R_B = 2\% \beta R_E$$

c) Calculamos  $V_{BB}$

$$\begin{aligned} V_{BB} &= 0.01 \beta R_E I_B + V_{BE} + I_{CQ} R_E \\ &= 0.01 \beta R_E \left( \frac{I_C}{\beta} \right) + V_{BE} + I_{CQ} R_E \\ &= 1.01 R_E I_{CQ} + V_{BE} \end{aligned}$$

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2}$$

// Multiplicamos  $R_1 \Rightarrow R_1 V_{BB} = \frac{(V_{CC}) R_1 R_2}{R_1 + R_2} \leftarrow R_B$

$$V_{BB} \left( \frac{V_{CC} R_B}{V_{BB}} + R_2 \right) = V_{CC} R_2 \quad V_{CC} R_B \quad R_2 (V_{CC} - V_{BB})$$

$$V_{CC} R_B + V_{BB} R_2 = V_{CC} R_2 ; \quad V_{CC} R_B = V_{CC} R_2 - V_{BB} R_2$$

$$\therefore R_2 = \frac{V_{CC} R_B}{V_{CC} - V_{BE}} = \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BE}}{V_{CC}}}$$

$$\therefore R_1 = \frac{V_{CC} R_B}{V_{BE}}$$

## Ejercicio

### Datos

Diseñar circuito emisor común que transmite la señal a una carga de 1 kΩ si tenemos un TBJ cuyos valores:

$$V_{BE} = 0.7 \quad \beta = 100$$

y queremos generar voltaje de 3, utilizando una fuente de 20 V DC.

### // Realizando

$$1) R_C = R_L \quad R_C = 1 [k\Omega]$$

$$2) R_E' = \frac{(R_C || R_L)}{A_V} = \frac{500}{3} = 166.66 [\Omega]$$

$$3) I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{OC} + R_{AC}} = \frac{20}{1166.66 + 666.66} = 10.9 [mA]$$

$$R_{OC} = 1000 + 166.66 \quad R_{AC} = 500 + 166.66$$

### 4) // Calculando r<sub>e</sub>

4) // Calculando  $r_e$

$$r_e = \frac{-0.26}{10.9 \text{ mA}} = 2.386 [\Omega]$$

$$R_E = 166.66 - 2.386 = 164.26 [\Omega]$$

5)  $R_B = (0.1) \beta R_E = 164.26 [\Omega]$

$$\therefore V_{BB} = (1.01)(164.26)(10.9 \times 10^{-3}) + .7 = 2.508 [V]$$

// Obteniendo " $R_1$ " y " $R_2$ "

$$R_1 = \frac{(20)(164.26)}{2.508} = 1309.8$$

$$R_2 = \frac{(164.26)}{1 - \frac{2.508}{20}} = 187.81$$

// Verificando valores

$$\bullet R_B = \frac{(1309.8)(187.81)}{1309.8 + 187.81} = 164.24$$

$$\bullet V_{BB} = \frac{(20)(187.81)}{(1309.8) + 187.81} = 2.5$$


$$\bullet I_{CQ} = \left( \frac{(2.5 - .7)}{(164.24 + 100)(164.26)} \right) / 100 = 10.84 [\text{mA}] \cancel{+}$$

# Ejercicio

Wednesday, October 23, 2019

7:41 AM

## // Ejercicio

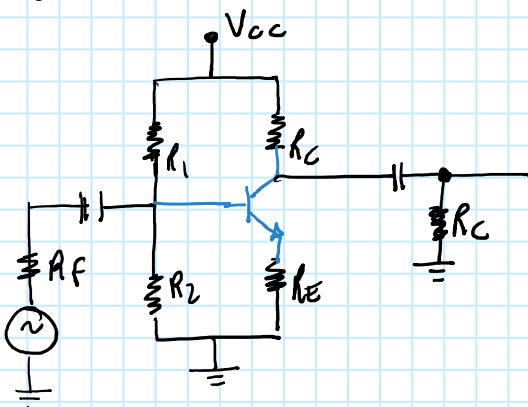

## // Datos

$$R_C = 1K \quad R_L = 1K \quad R_E = 164,26 \Omega$$

$$R_1 = 1309,8 \Omega \quad R_2 = 187,81$$

$$\beta = 100 \quad V_{BE} = .7$$

$$V_{CC} = 20$$


$$\bullet R_B = \frac{(1309,8)(187,81)}{1309,8 + 187,81} = 164,26$$

$$\bullet V_{BQ} = \frac{(20)(187,81)}{1309,8 + 187,81} = 2,5$$

$$\bullet I_{CQ} = 10,9 [mA]$$

$$\bullet V_{CEQ} = 20 - (10,9 \times 10^{-3})(1164,26) = 7,3$$

$$\bullet R_{AC} = (R_C || R_L) + R_E = 664,26$$

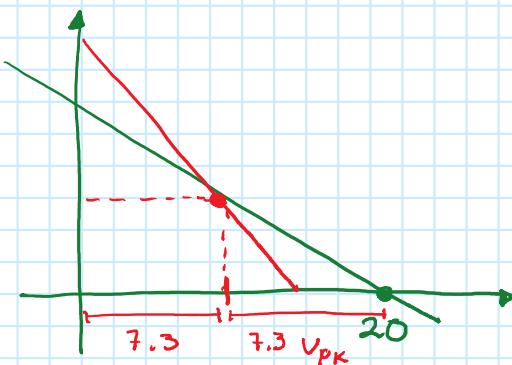

$$i_C = \beta i_B$$

$$V'_{CC} = (664,26)(10,9 \times 10^{-3}) + 7,3 = 14,54$$

$$V_{SS} = 14,54 - 7,3 = 7,24$$

$$r_e = \frac{.026}{10,9 \times 10^{-3}} = 2,38$$

$$A_v = - \frac{500}{2.38 + 164.26} = - 3$$